

Curitiba, 15 de outubro de 2024. (S25 e S26)


AGENDA

1. Porta OU, E
2. Ceifador

Conteúdo BLOCO MOODLE → Materiais de Apoio Atividade EAD

Circuitos com diodos em <https://moodle.utfpr.edu.br/mod/book/view.php?id=1753523>

Porta lógica “OU”- equivalente elétrico

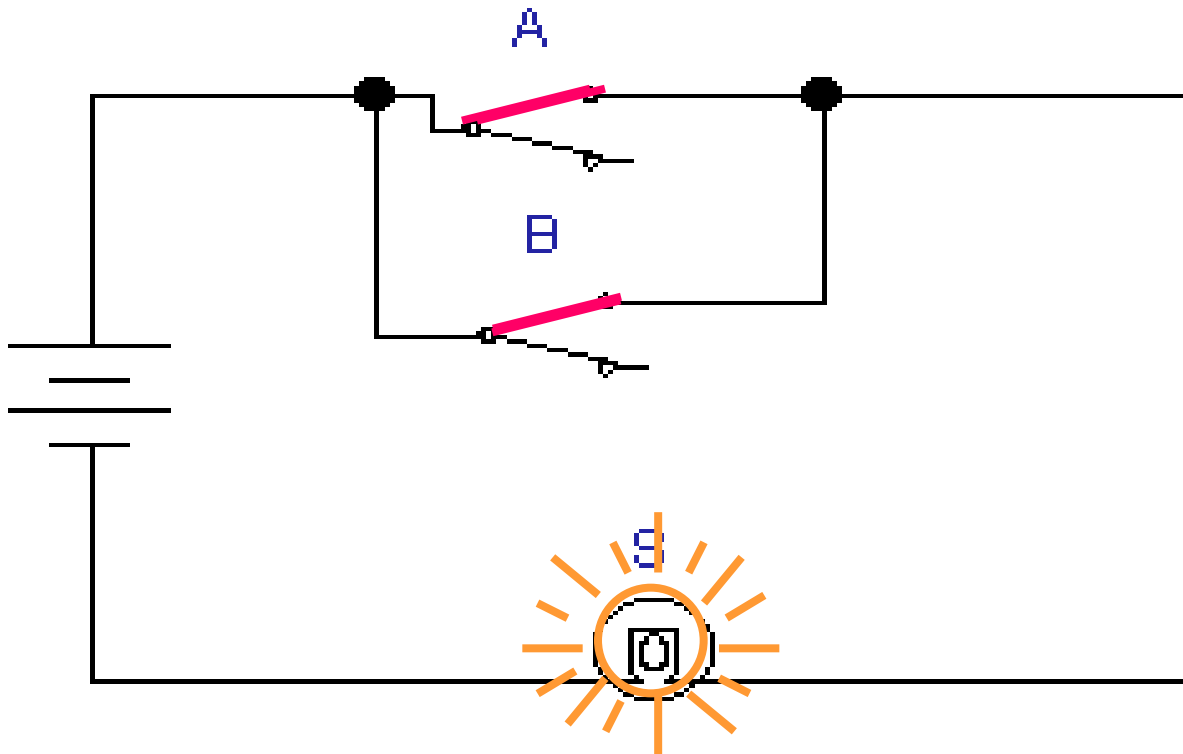

B	A	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


Porta lógica “OU” com diodo

Sistema digital:

“0” representa **ausência** de potencial superior a V_F .


“1” representa **presença** de potencial superior a V_F .

A	B	V_o
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

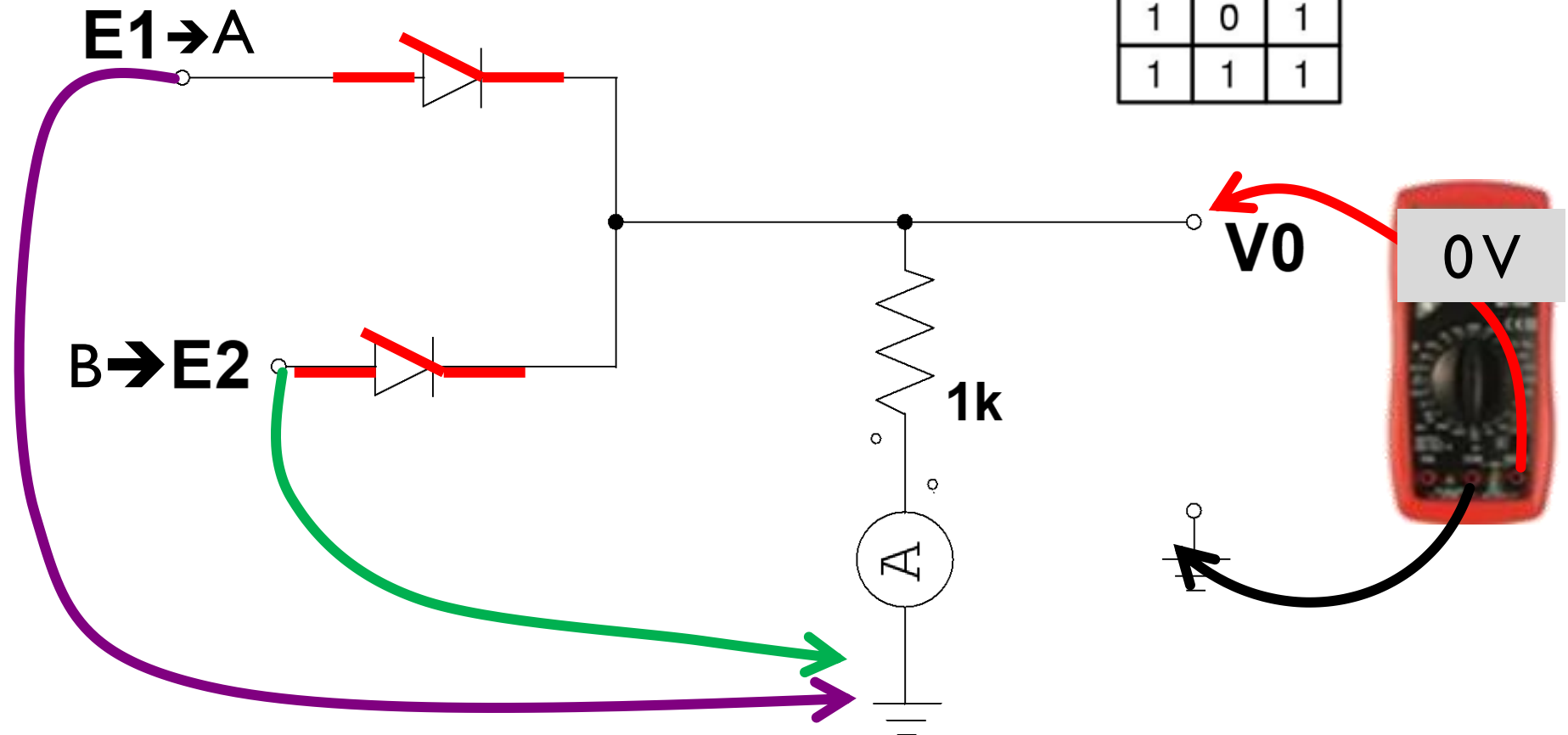


Porta lógica “OU” com diodo

A	B	V_o
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

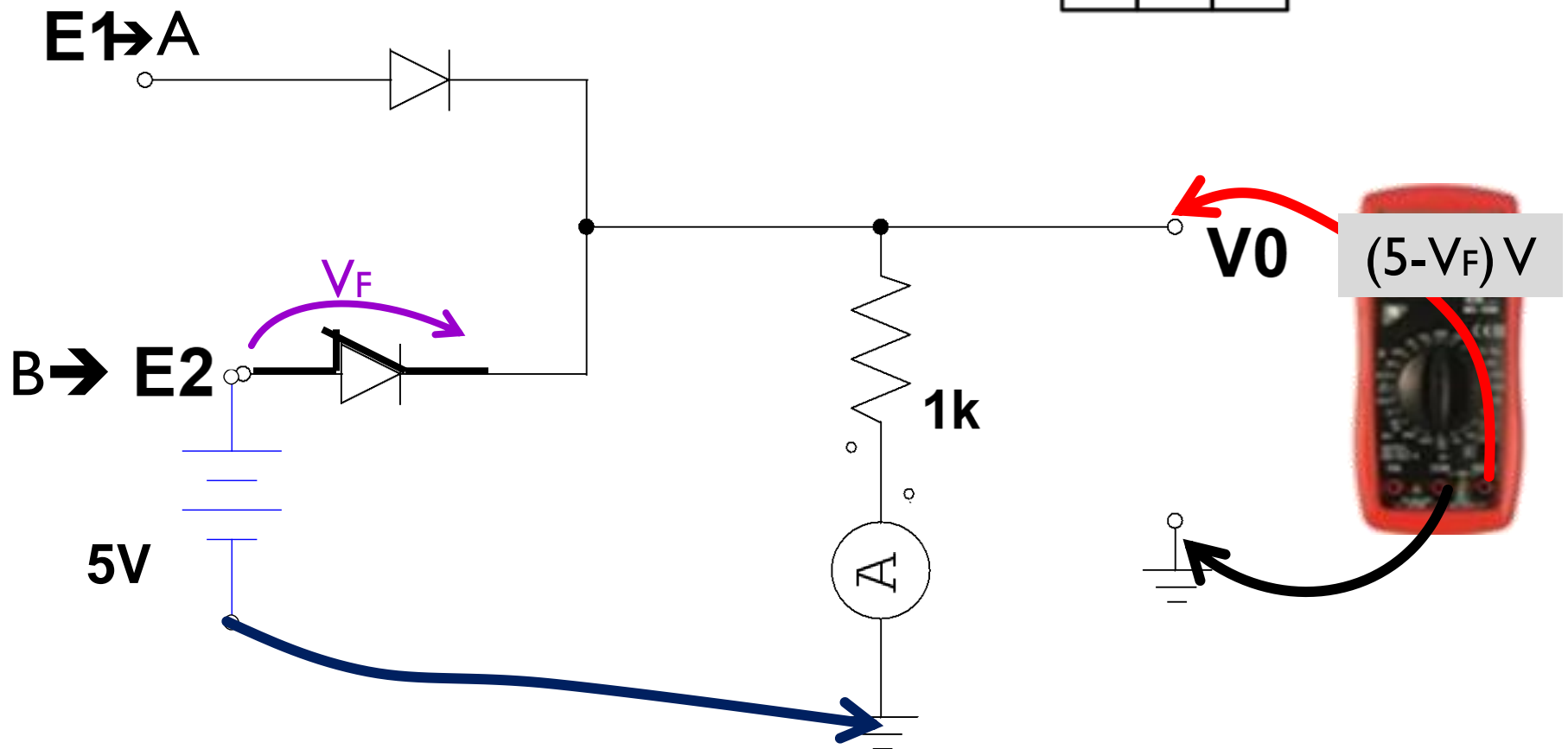


Porta lógica "OU" com diodo

A	B	V_o
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

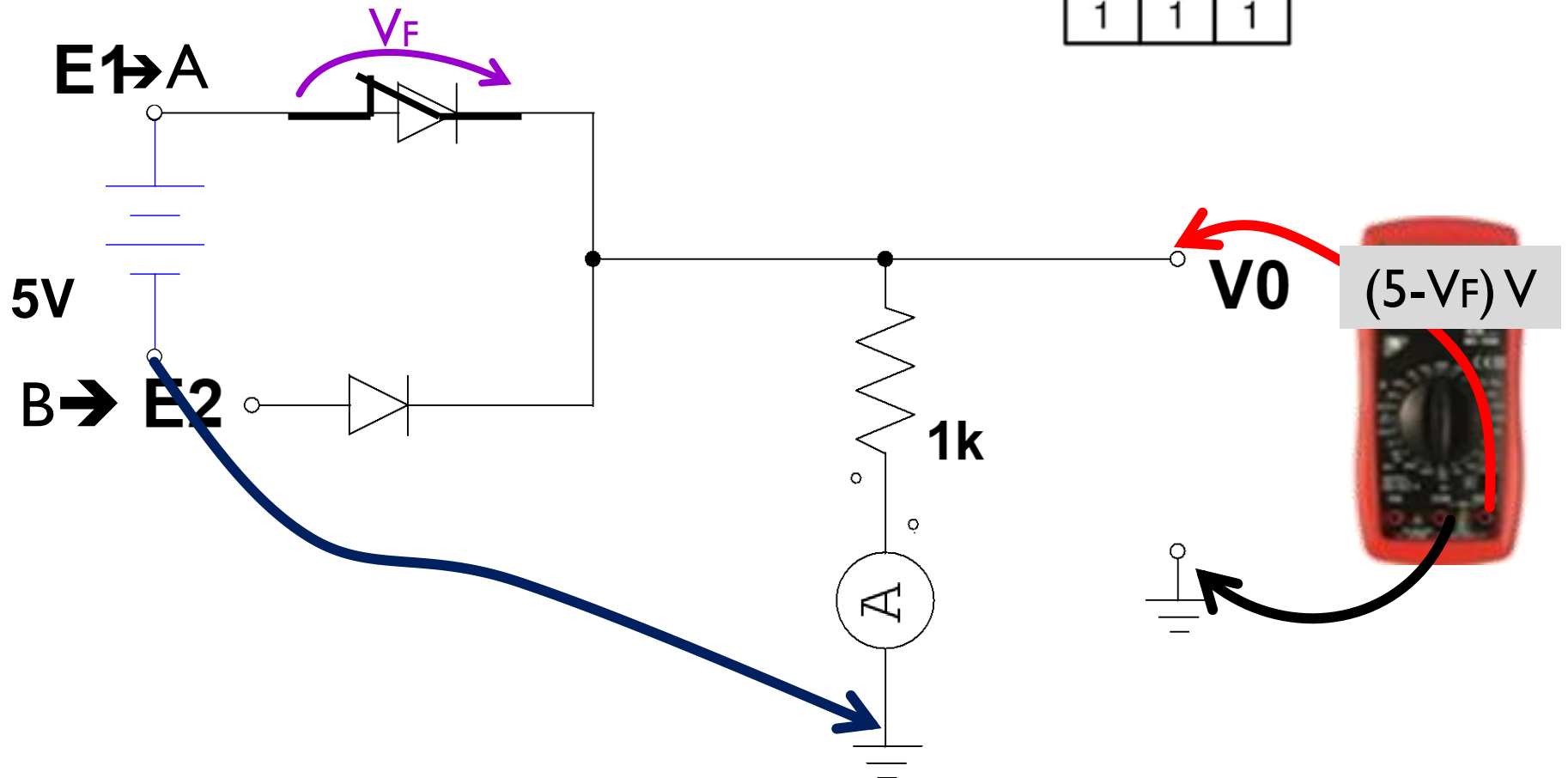


Porta lógica “OU” com diodo

A	B	V_o
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

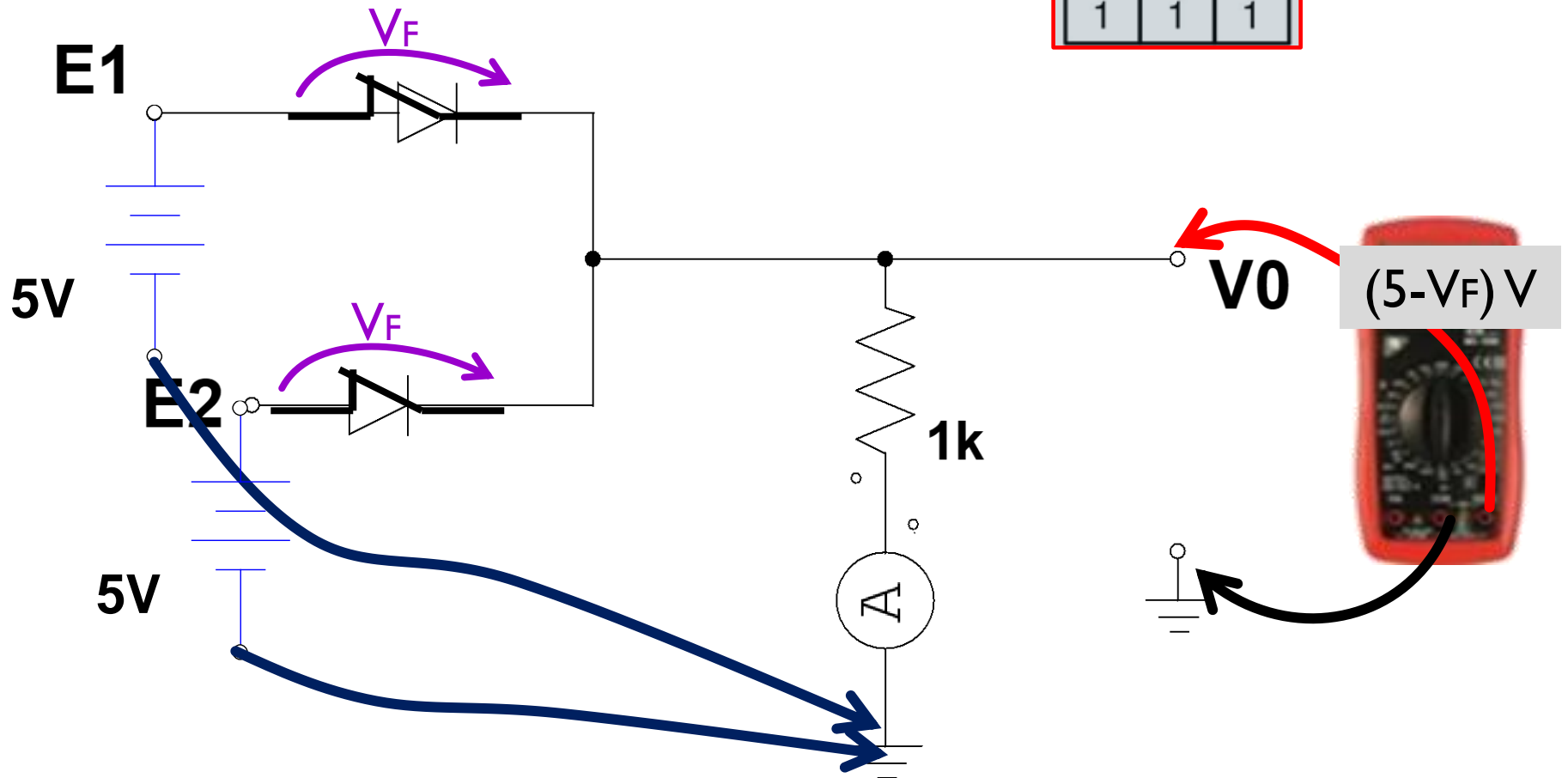


Porta lógica “E”- equivalente elétrico

i)

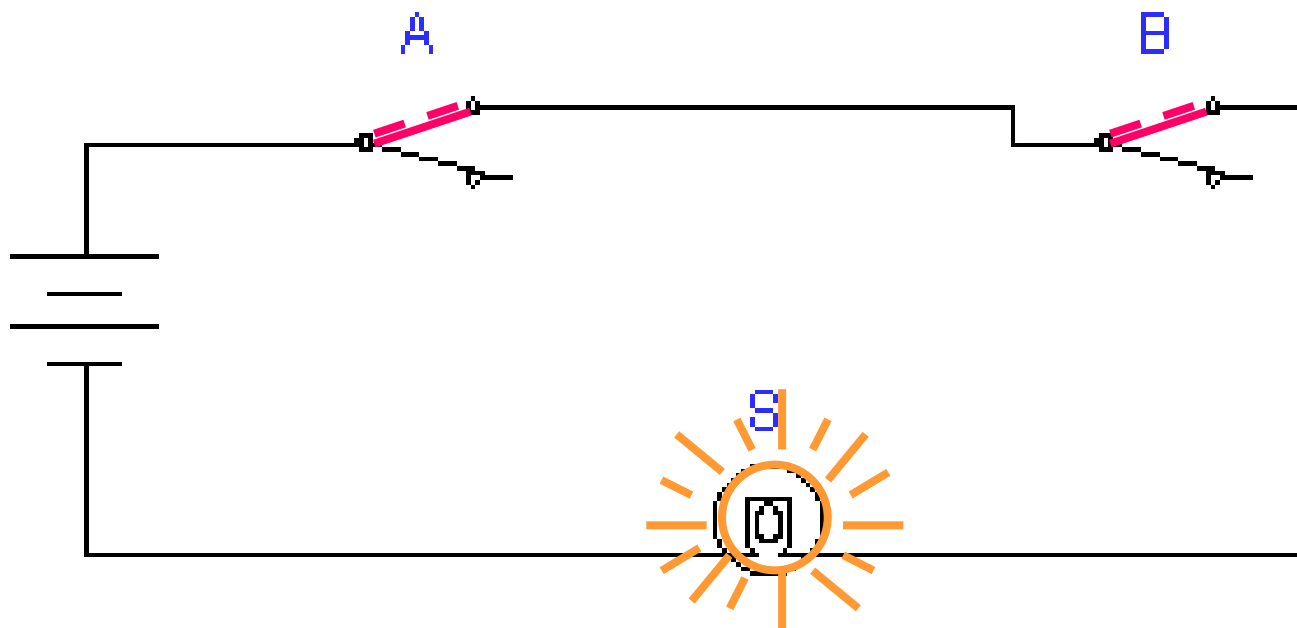


A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


Porta lógica “E”

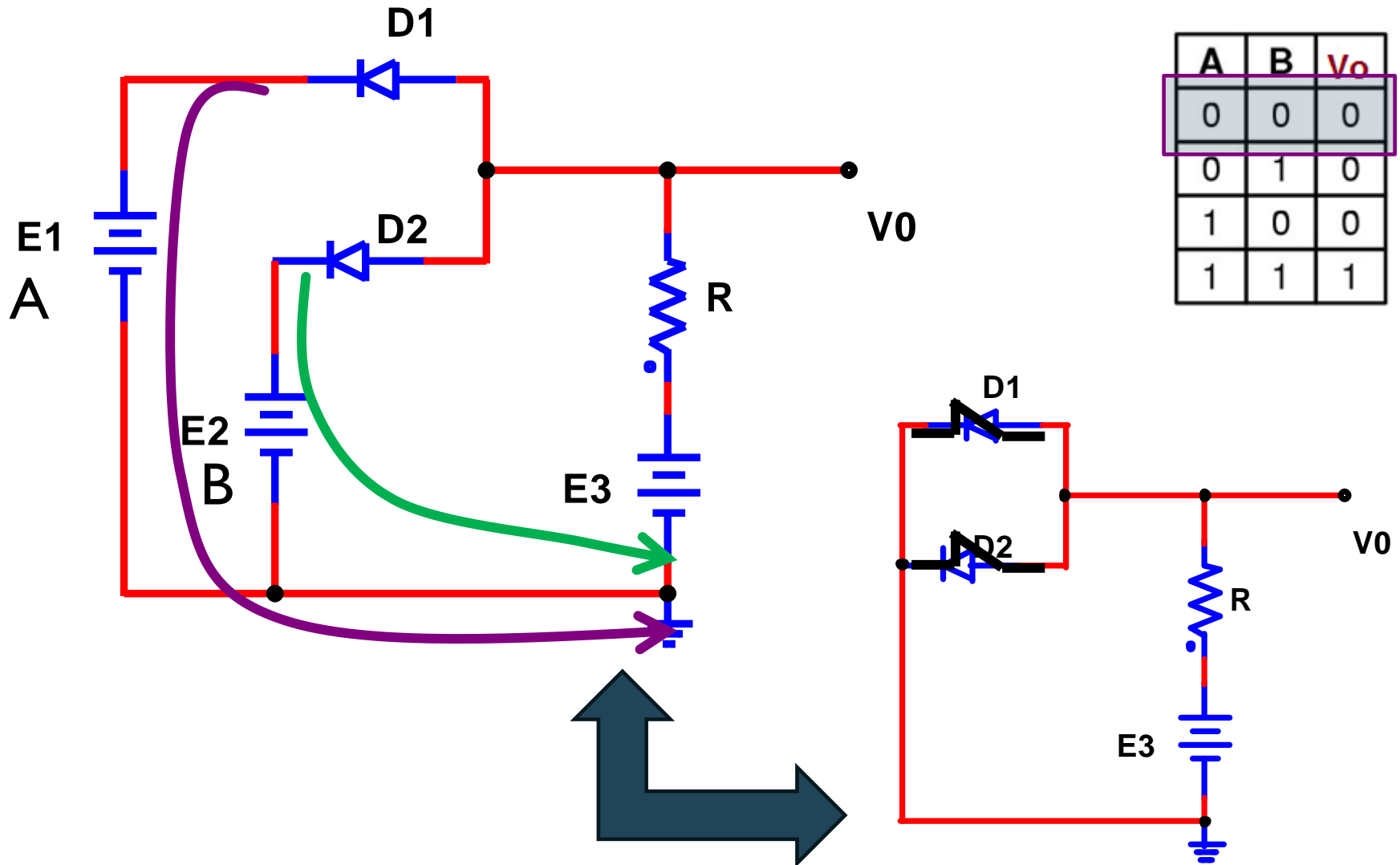


Porta lógica “E”

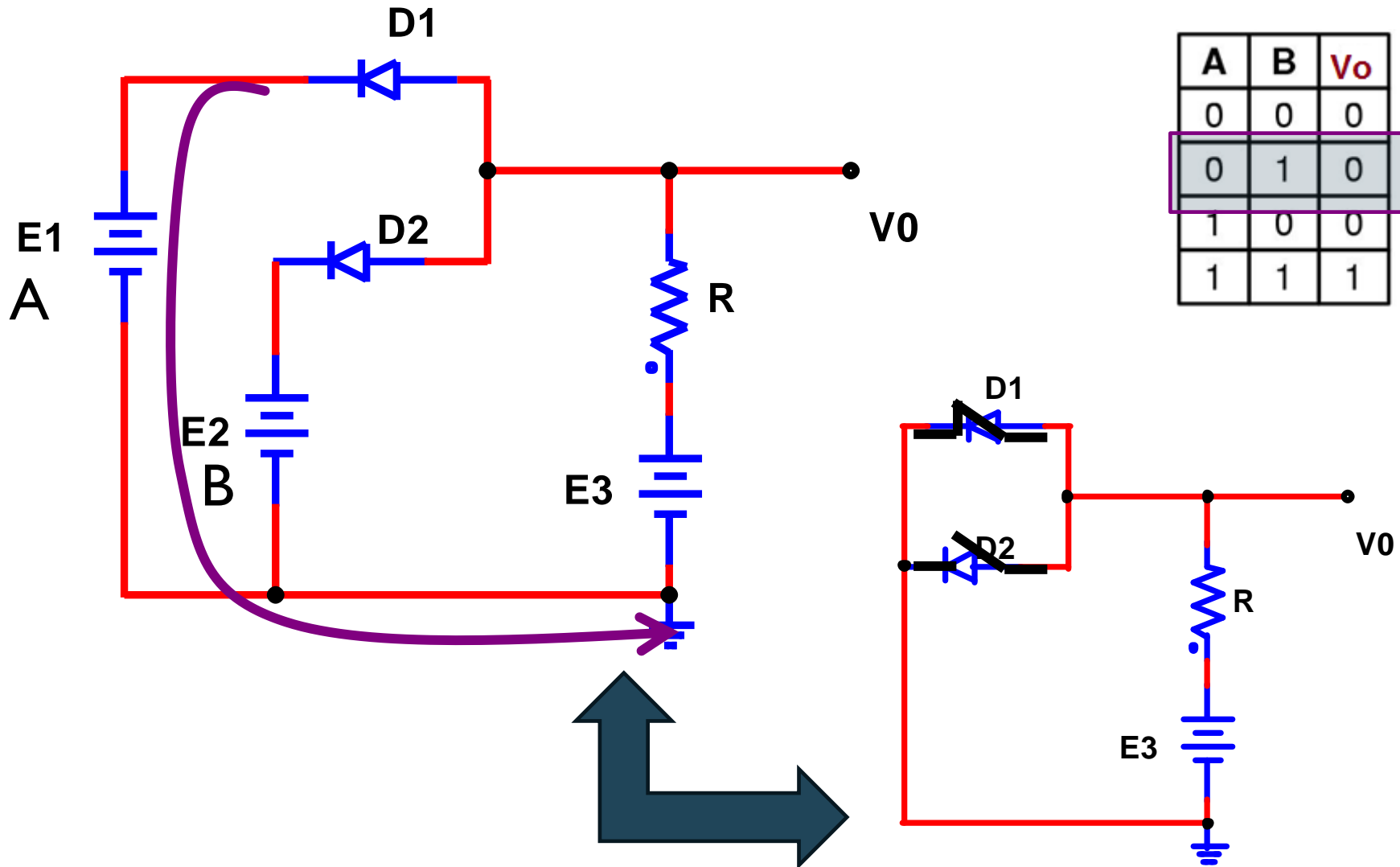


Porta lógica “E”

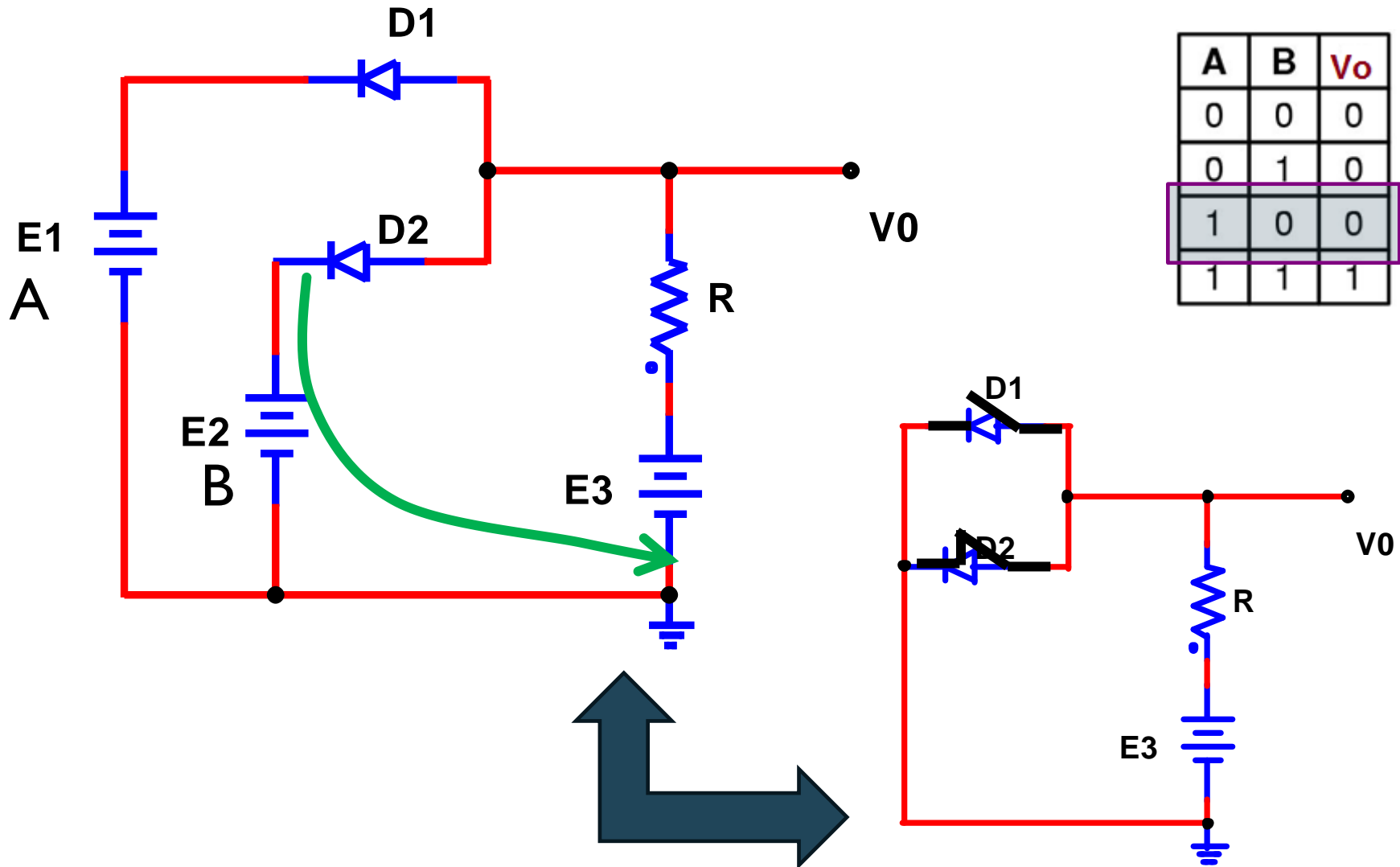


Porta lógica “E”

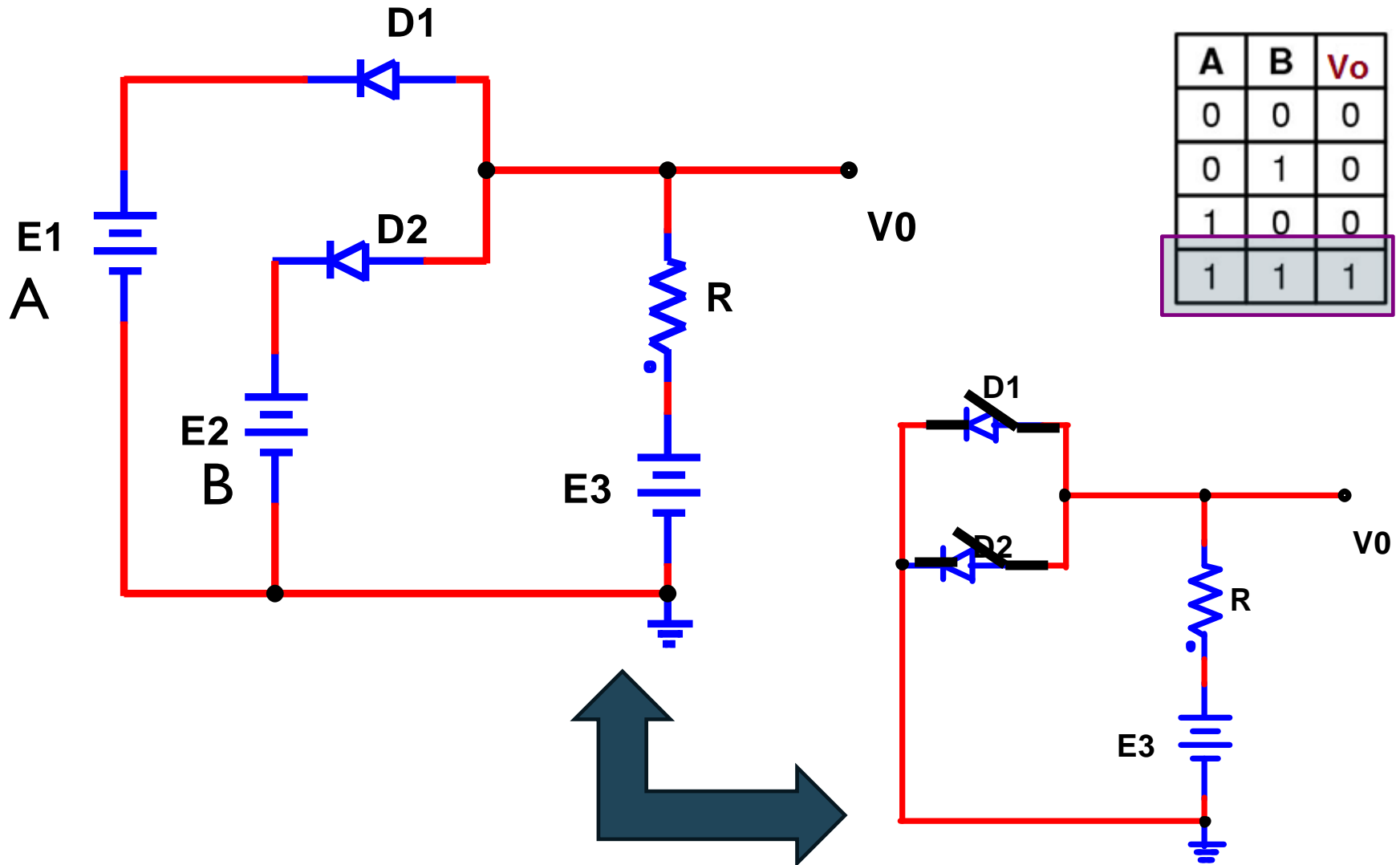

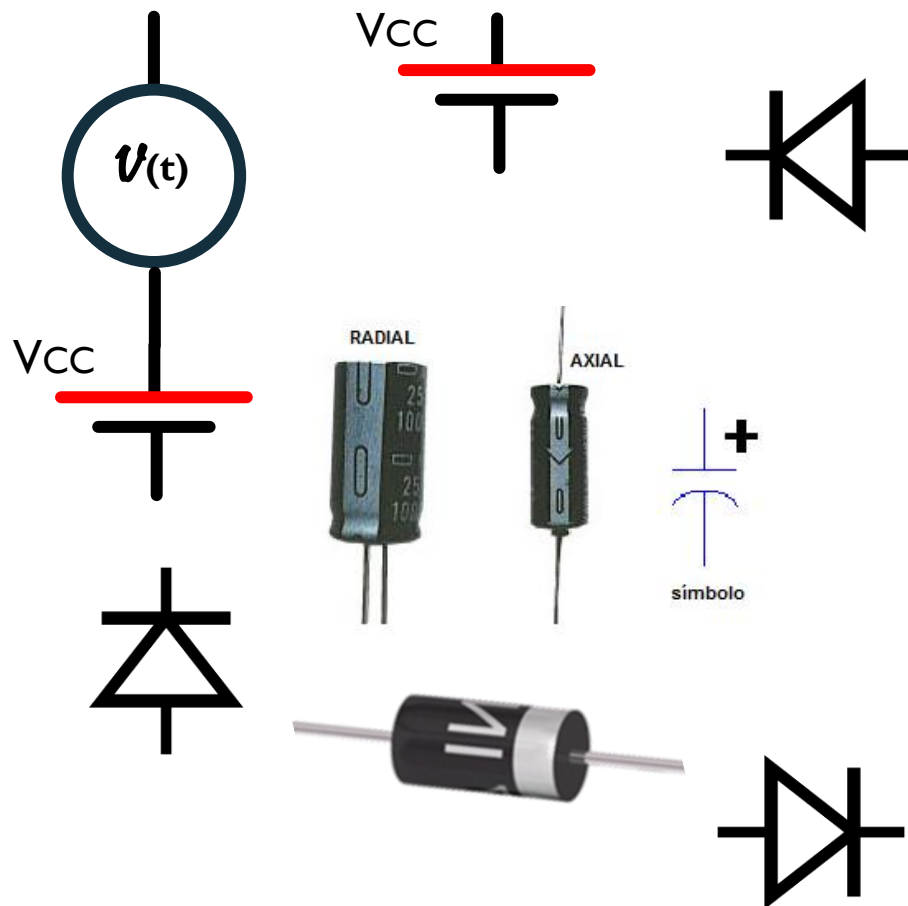
DIODO OPERANDO EM CC, CC + CA OU CA CEIFADOR-GRAMPEADOR-MULTIPLICADOR




Ceifador = *Clipper*

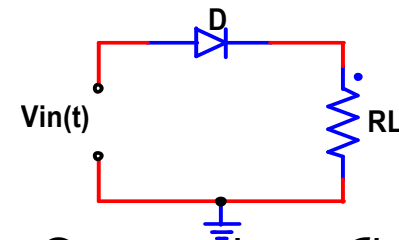

Grampeador = *Clamper*

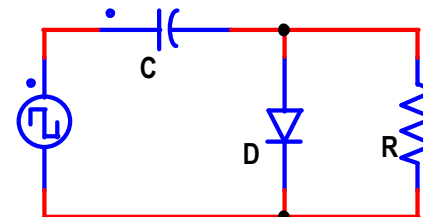

Multiplicador

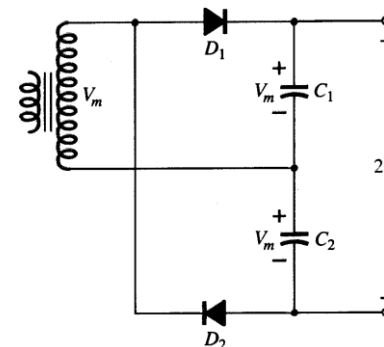

Circuito ceifador ou limitador (*Clipper*)


CEIFADOR: corta parte do sinal de entrada.

Circuitos que usam o diodo para modificar a forma de onda do sinal de entrada.


Conforme a polarização do diodo, parte do sinal de entrada pode ser mantida: a parte superior, inferior ou entre níveis.

O sinal de entrada " V_{in} " é uma tensão variável no tempo: senoidal, triangular, quadrada.

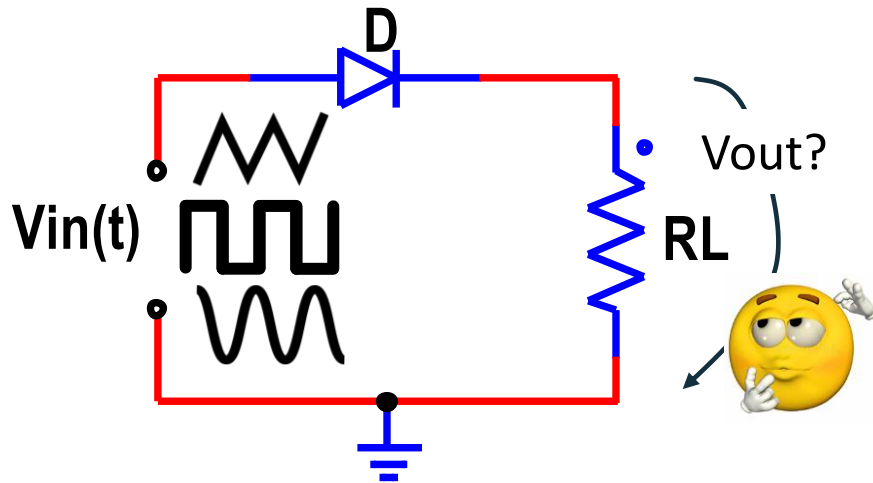a) série: o diodo está em série com o resistor de carga.



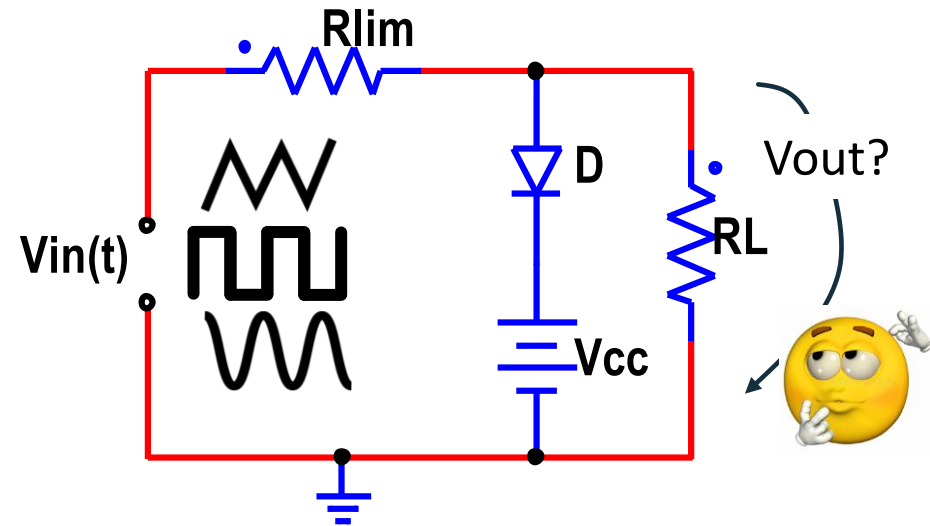
b) paralelo: o diodo está em paralelo com o resistor de carga.




Por que existe o R_{lim} no circuito ?

Na verdade R_{lim} que pode se chamar de R_1 , R_k ,

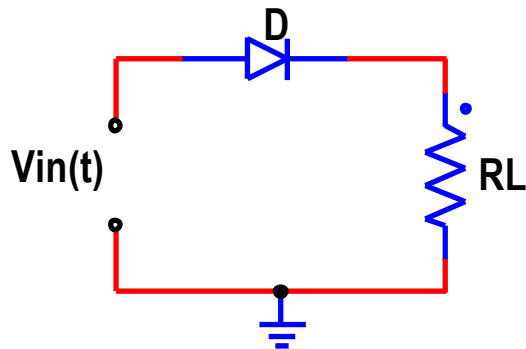O diodo real é um componente cuja R_{diodo} é muito pequena. Se somente este componente estiver no circuito a corrente tenderá a um elevado valor. Desta forma a necessidade de um resistor limitador.




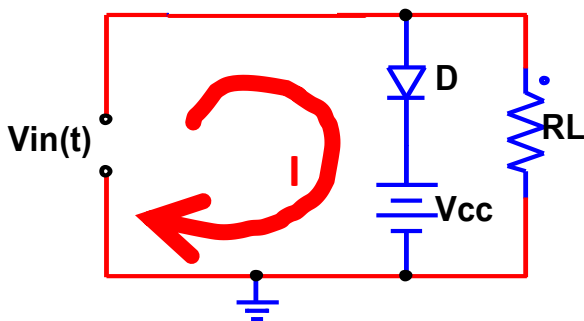Neste circuito, a existência 'natural' do R_L (pois é série) limita a corrente.






O diodo está em paralelo e, como sua R_{diodo} é baixa, a tendência é circular uma elevada corrente na malha $V_{in}(t)$ - D - V_{cc} !

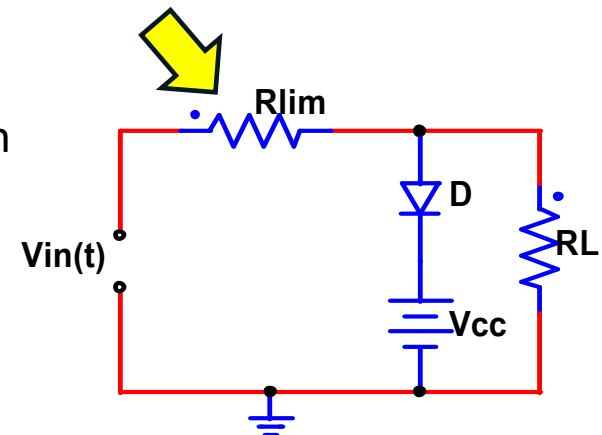Portanto a necessidade de incluir um resistor **R_{lim}** com o objetivo de limitar a corrente quando o diodo conduzir.






CEIFADOR SÉRIE (diodo está em série com a carga)

Ex1) V_{in} quadrada

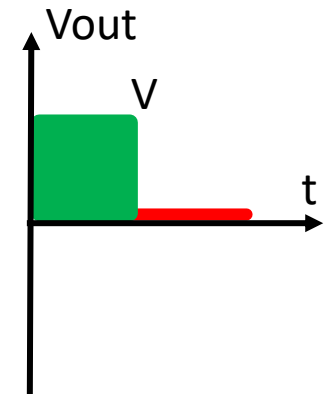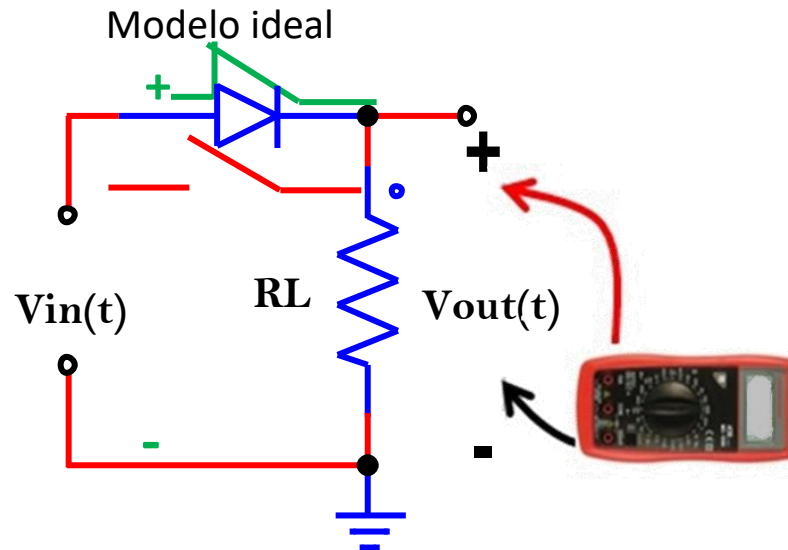
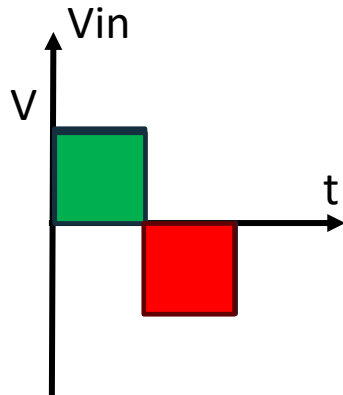


Ex2) V_{in} triangular

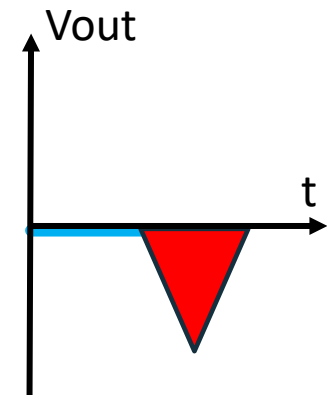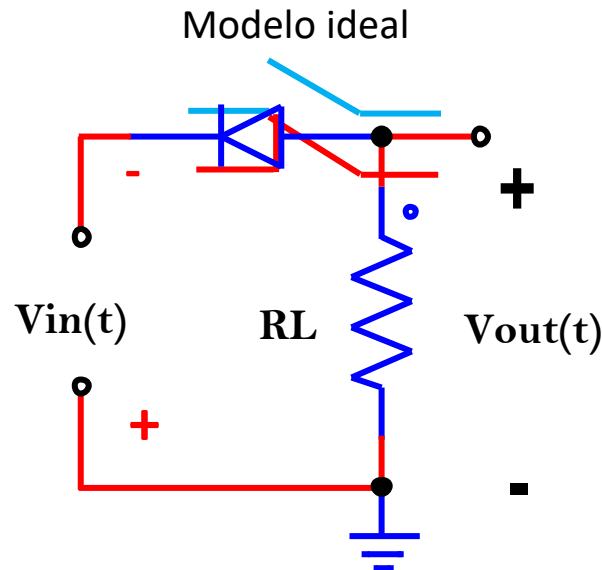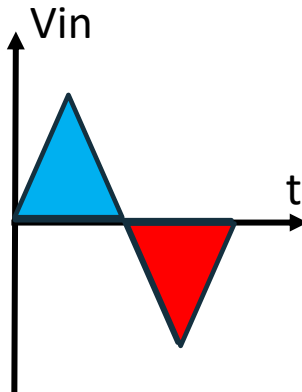

Ceifador série (diodo está em série com a carga)

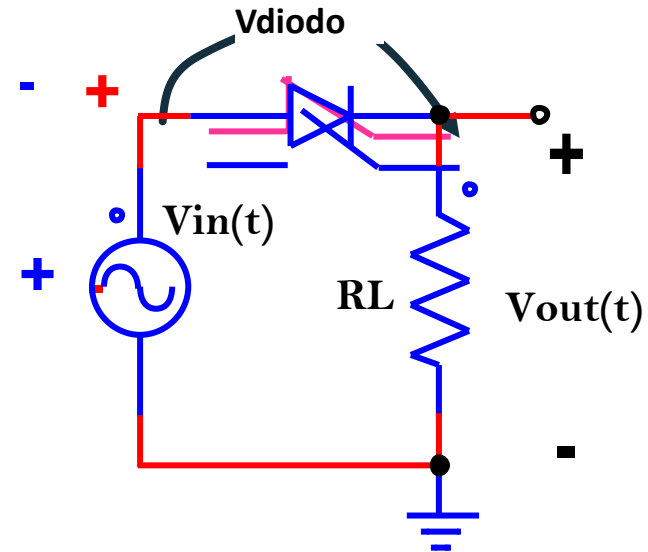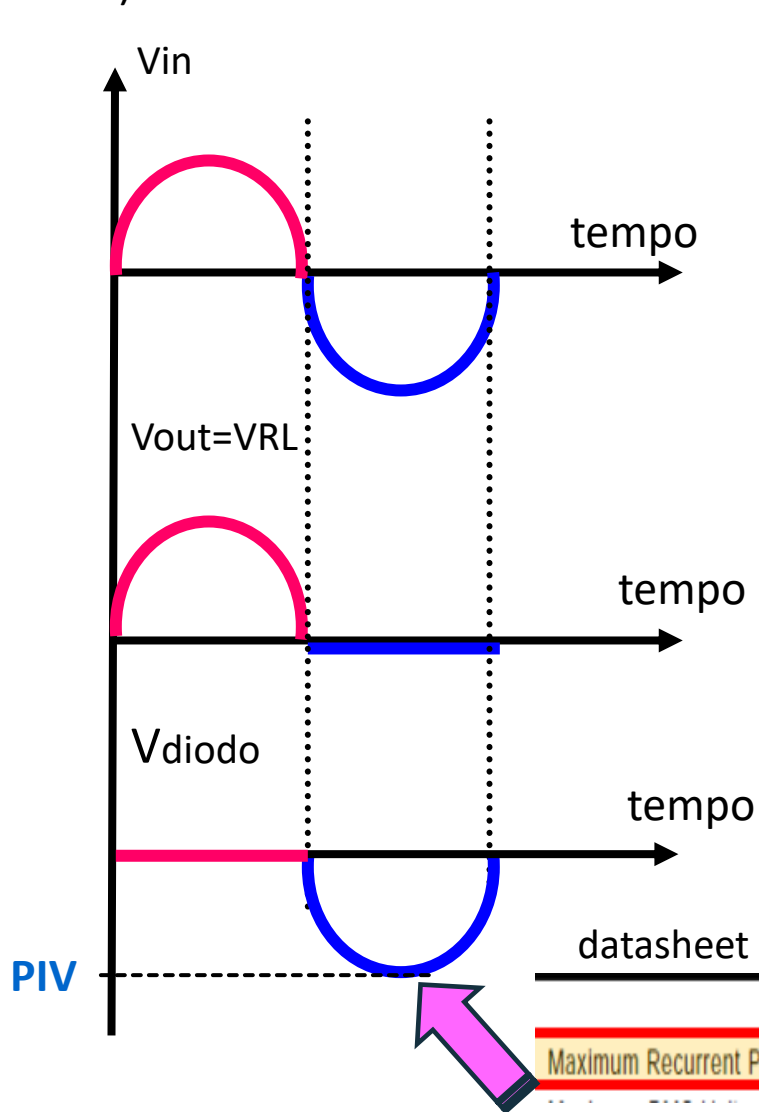Ex3) V_{in} senoidal: com modelo do diodo ideal



PIV = *peak inverse voltage*. Máxima tensão que o diodo suporta em polarização reversa.

Pode ser denominada como TPI, TPR (é aquela do datasheet da Rectron-VRRM!!)

Datasheet: diodo Rectron

MAXIMUM RATINGS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

RATINGS	SYMBOL	1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	VRRM	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
Maximum RMS Voltage	VRMS	35	70	140	280	420	560	700	Volts
Maximum DC Blocking Voltage	VDC	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
Maximum Average Forward Rectified Current at TA = 75°C	Io	1.0							Amps
Peak Forward Surge Current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	IFSM	30							Amps
Typical Junction Capacitance (Note)	CJ	15							pF
Typical Thermal Resistance	RθJA	50							°C/W
Operating and Storage Temperature Range	TJ, TSTG	-65 to + 175							°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (At TA = 25°C unless otherwise noted)




CHARACTERISTICS		SYMBOL	1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007	UNITS
Maximum Instantaneous Forward Voltage at 1.0A DC		V _F	1.1							Volts
Maximum DC Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage	@ T _A = 25°C	I _R	5.0							uAmps
	@ T _A = 100°C		50							
Maximum Full Load Reverse Current Average, Full Cycle .375" (9.5mm) lead length at T _L = 75°C				30						

NOTES : Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4.0 volts

1998-8


Ceifador série (diodo está em série com a carga)

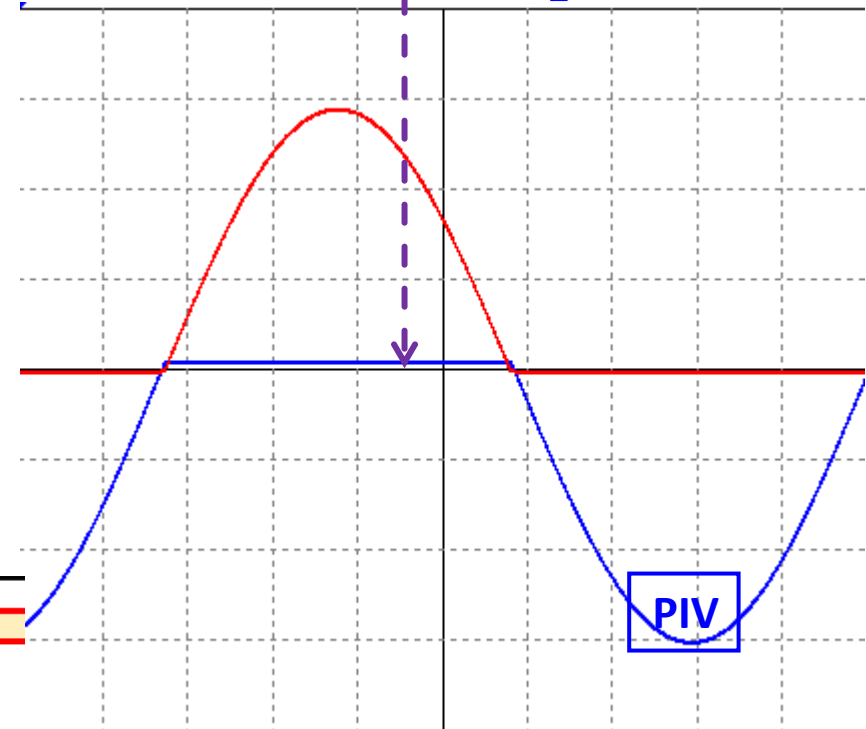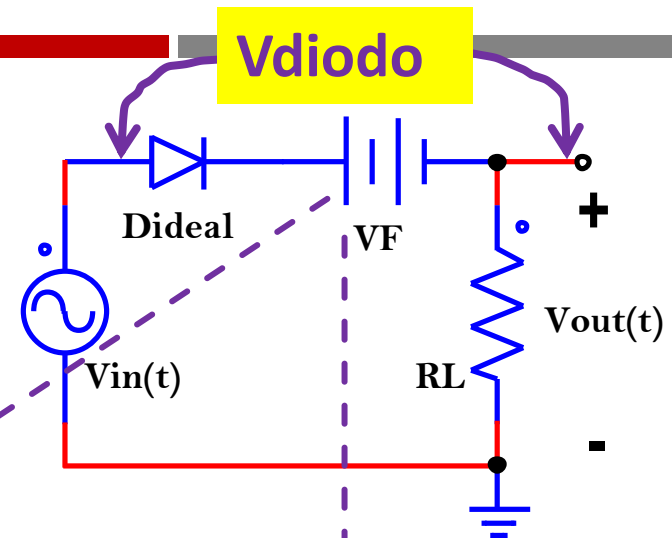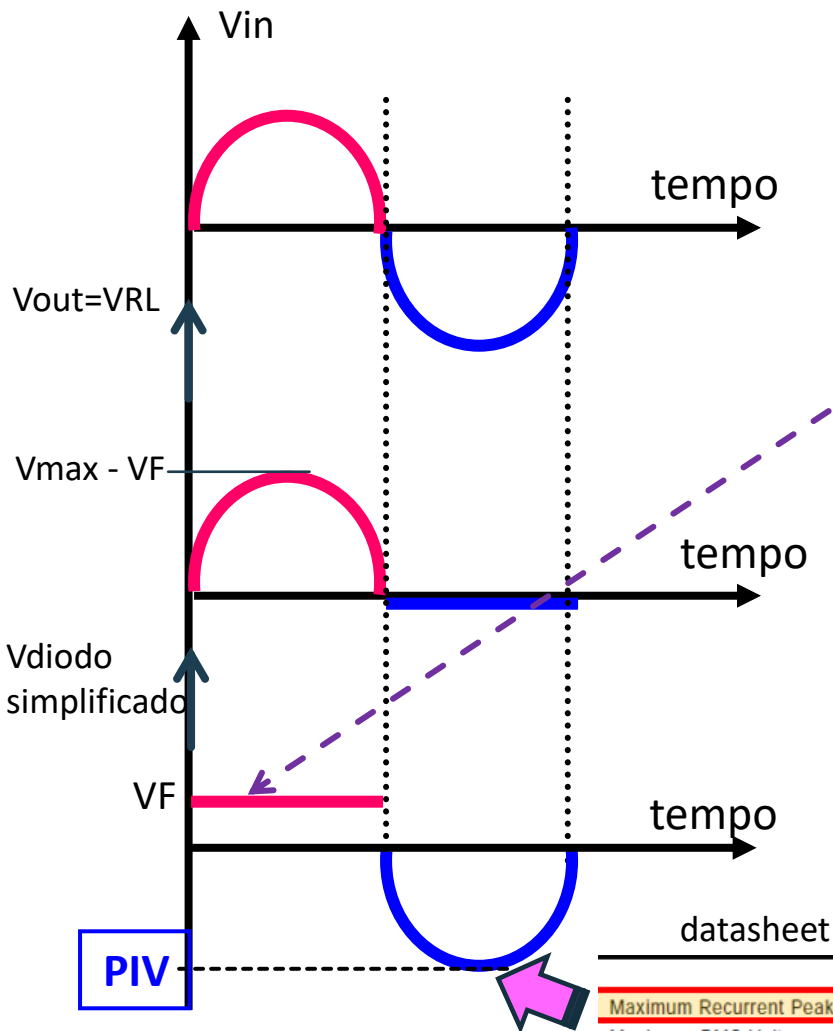Ex4) V_{in} senoidal – diodo **modelo simplificado**




Ceifador paralelo

Ex5a) Diodo ideal

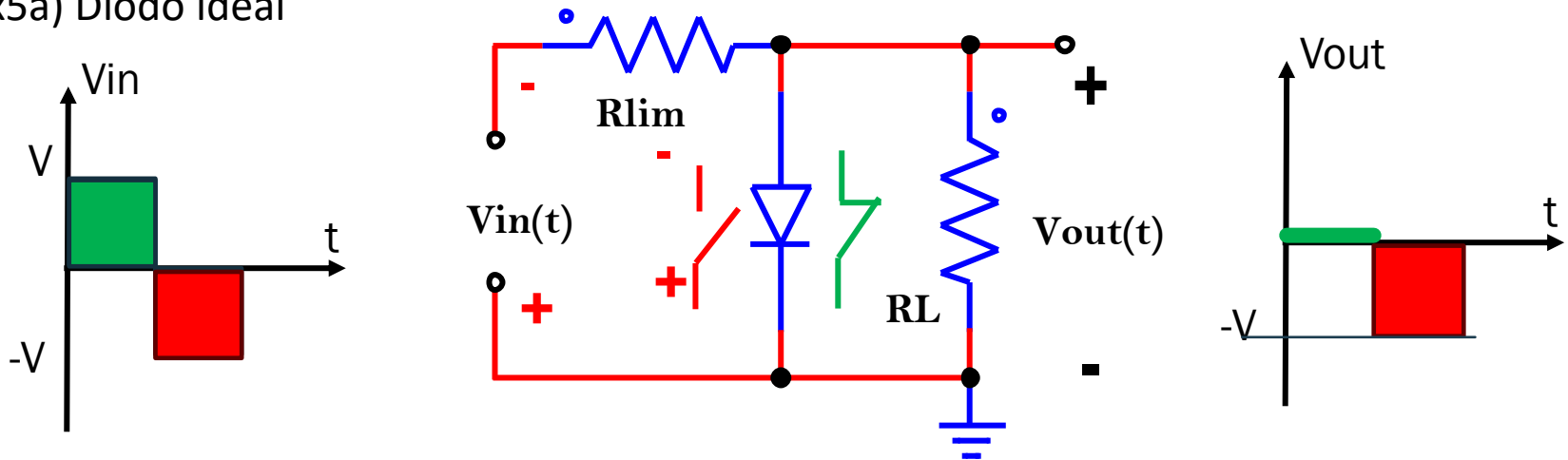


Ex5b) Diodo simplificado

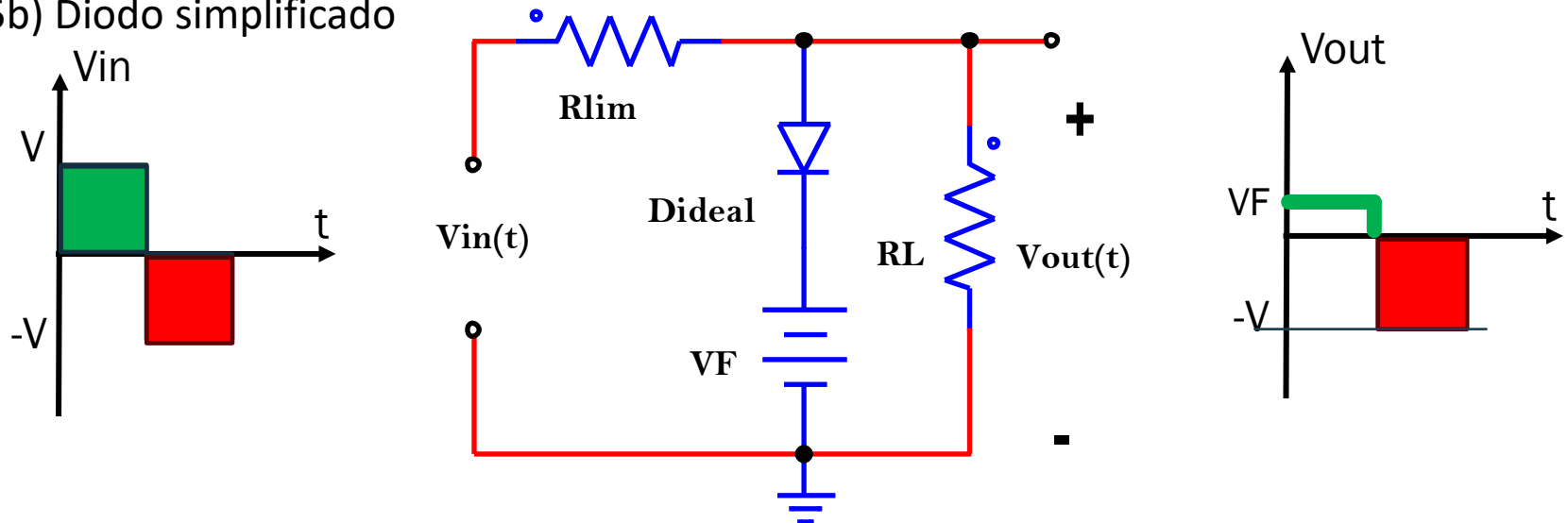




Para que o circuito apresente o comportamento informado, o valor de R_S deve ser muito menor que R_L . Como regra prática adota-se $R_S < R_L/100$.

Ceifador paralelo com fonte DC

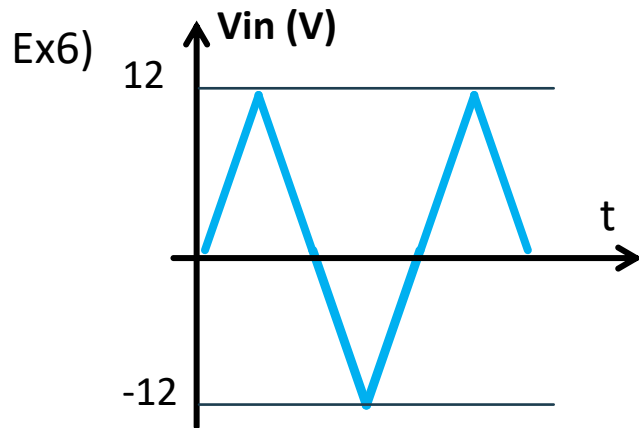


Solução:

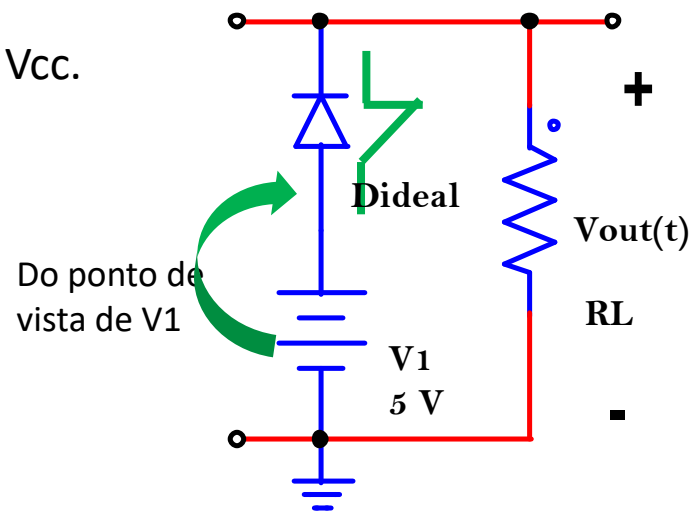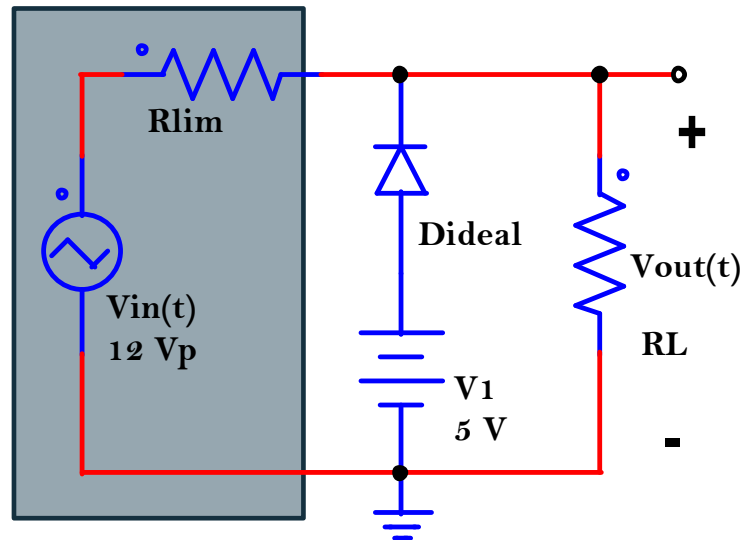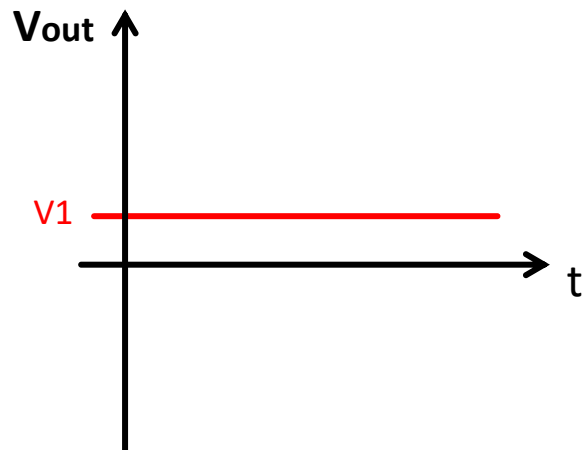- 1) Inicie a análise pelos efeitos da fonte CC sobre o diodo.
- 2) Esboce a saída somente para a tensão V_{cc} .





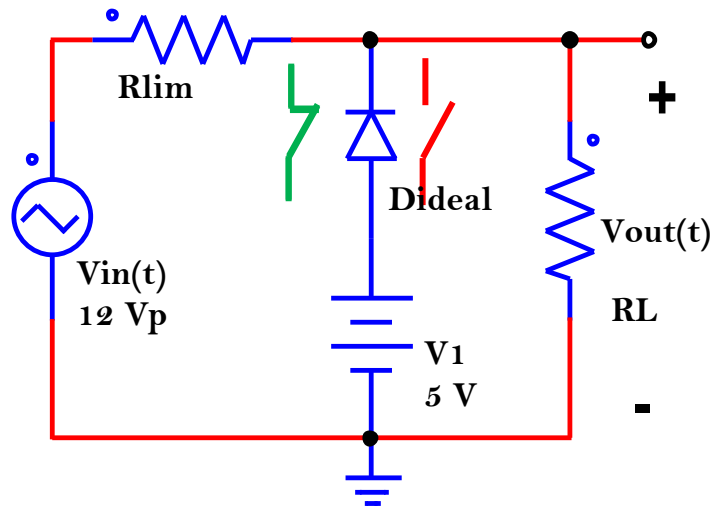Ceifador paralelo com fonte DC, continuação





Solução:

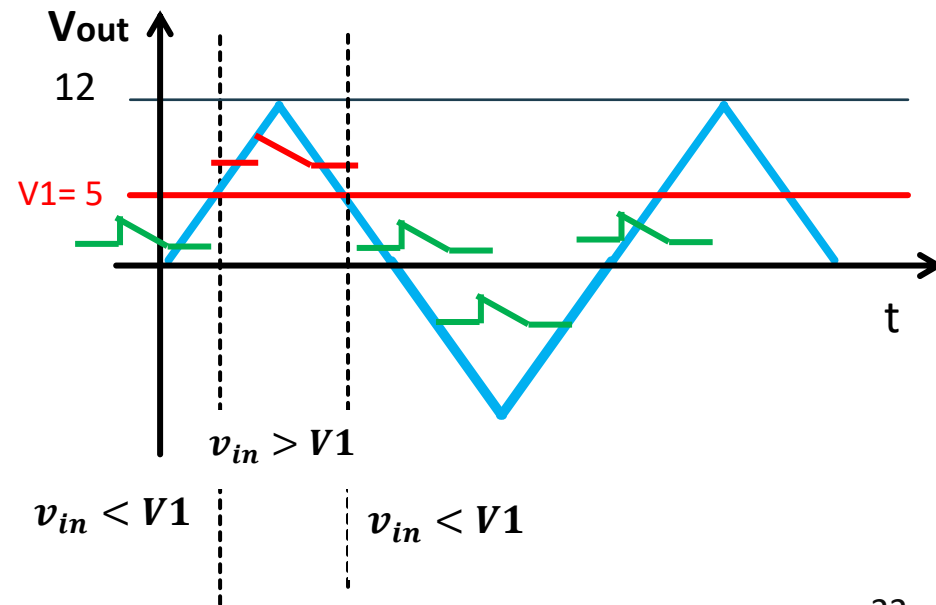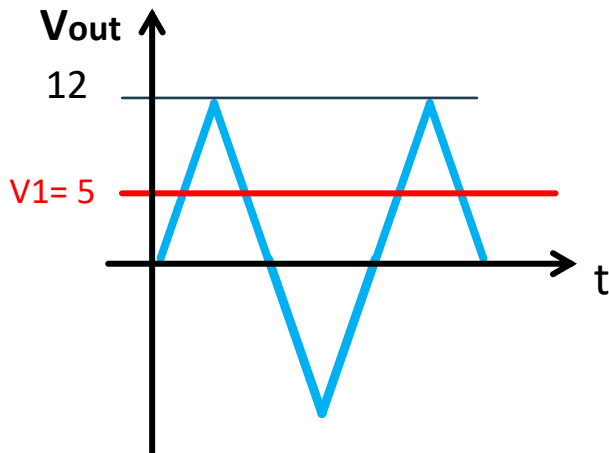- 1) Inicie a análise pelos efeitos da fonte CC sobre o diodo.
- 2) Esboce a saída somente para a tensão Vcc
- 3) Inclua a fonte CA, repita a análise porém somente para a fonte CA.






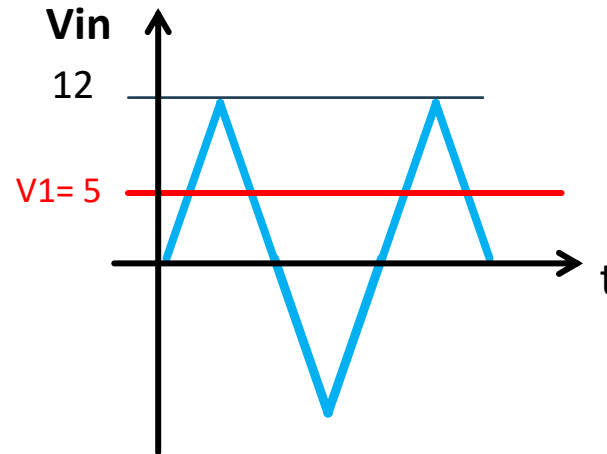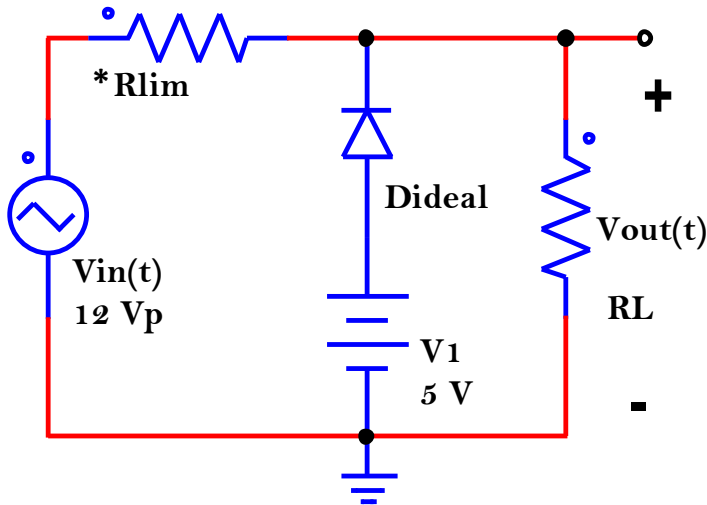Ceifador paralelo com fonte DC, conclusão



Forma final da tensão de saída - v_{out}

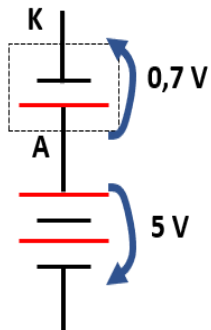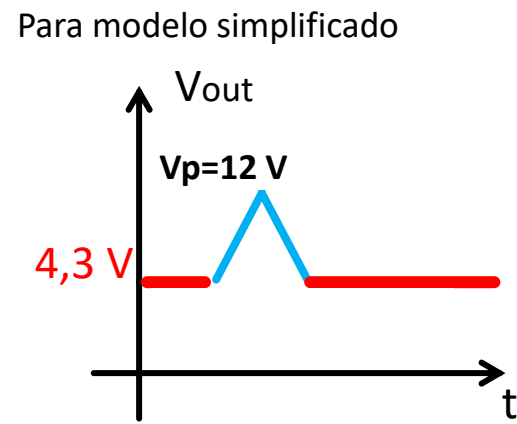
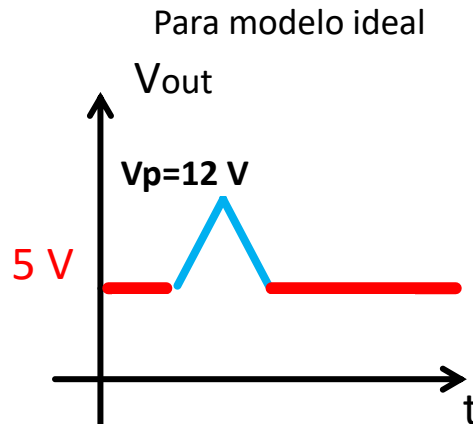
*Admite-se que o valor de R_{lim} seja pequeno suficiente para que V_{out} seja o mais próxima possível da V_{in} .



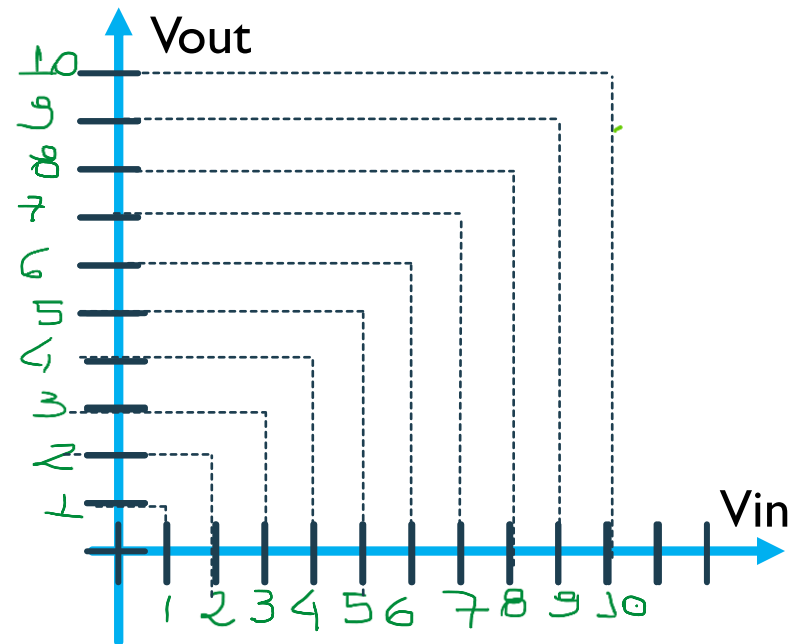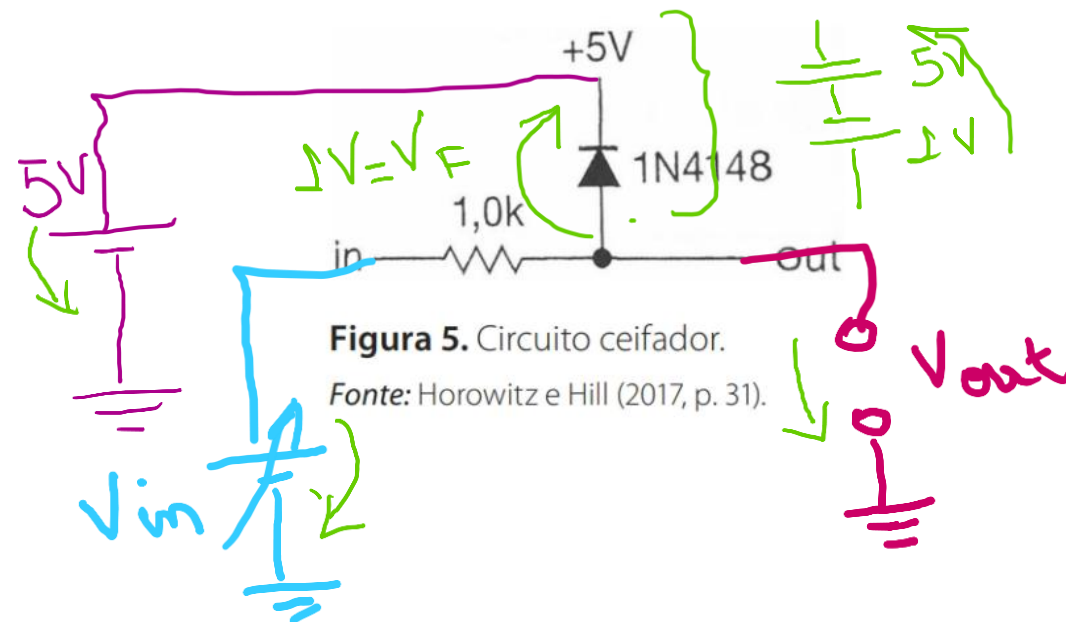Exercício: obtenha a curva de transferência $V_{out}=f(V_{in})$

Curva de transferência ou característica de transferência: gráfico que apresenta o comportamento da variável de saída em função da variável de entrada: $Out = f(In)$ que para este circuito é $V_{out}=f(V_{in})$.

Avalie como que a saída- V_{out} se comporta para uma tensão V_{in} variável entre 0 a 10 V.



Datasheet: <https://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf>

$$\Rightarrow V_F = 1V$$







ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_{amb} = 25^\circ C$, unless otherwise specified)

PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Forward voltage	$I_F = 10 \text{ mA}$	V_F			1	V

Fonte: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595026773/cfi/47!/6/4@0.00:26.9>

Obtenha a curva de transferência $V_{out}=f(V_{in})$

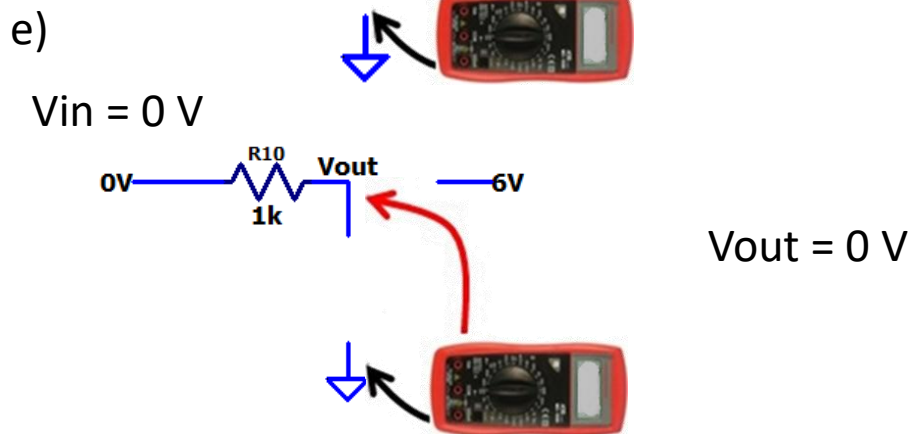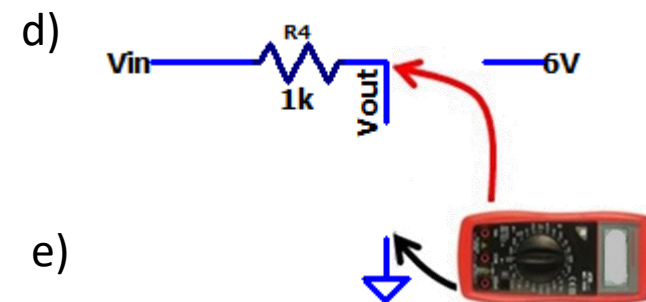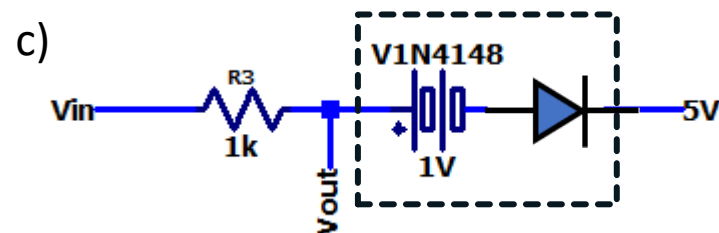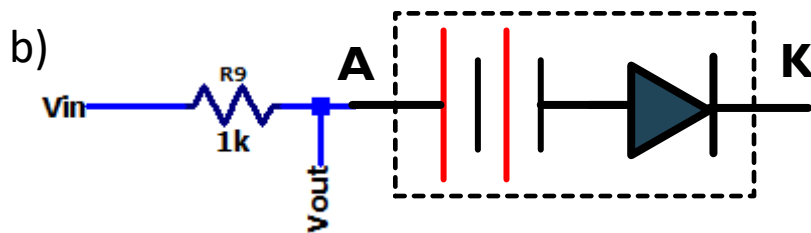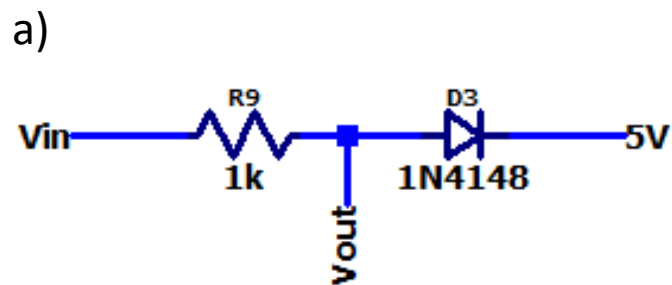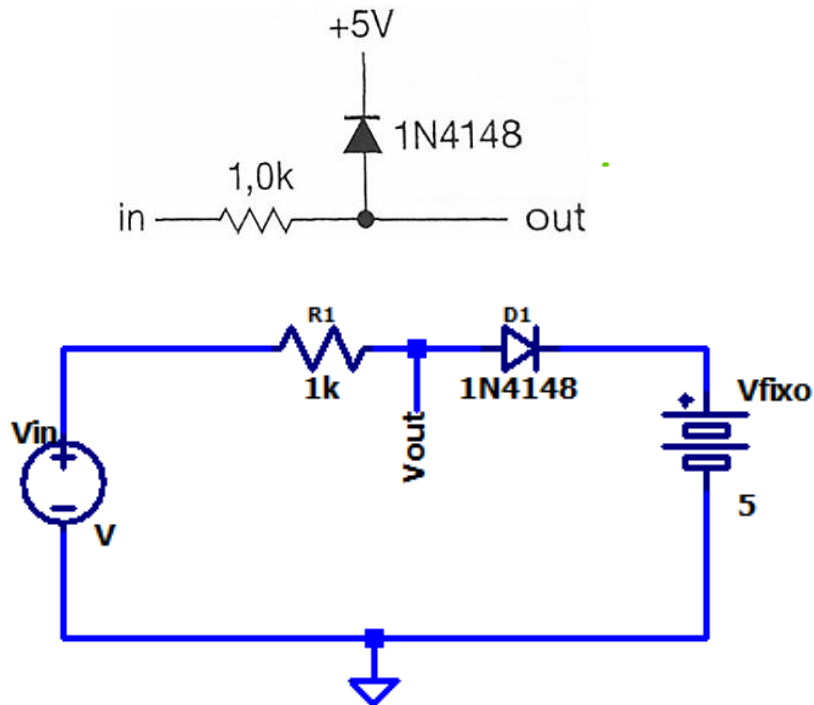
Represente graficamente como que a saída- V_{out} se comporta para uma tensão V_{in} variável entre 0 a 10 V.




Continuação

Avalie como que a saída-Vout se comporta para uma tensão Vin variável entre 0 a 10 V.

f) $V_{in} = 1\text{ V}$

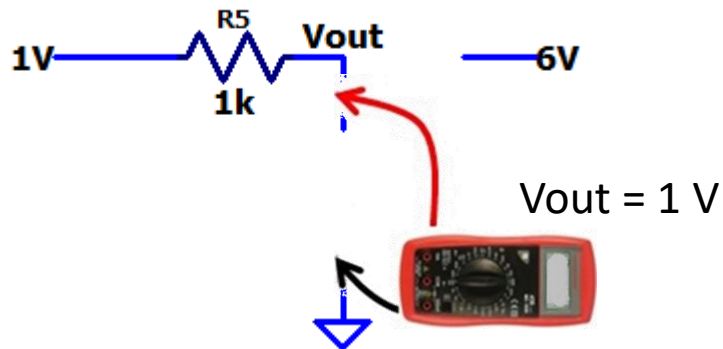


h)

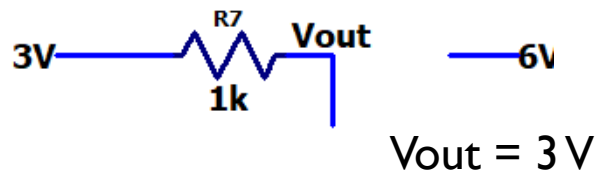


i)

$V_{in} = 6\text{ V}$




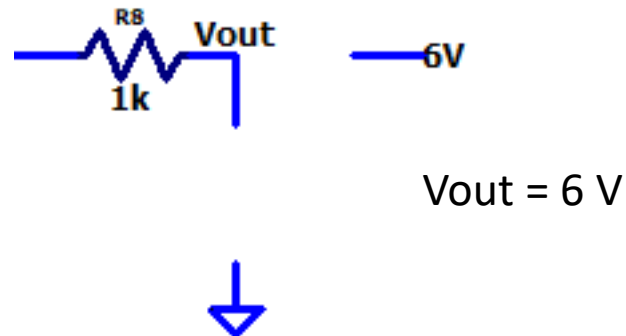


g) $V_{in} = 2\text{ V}$

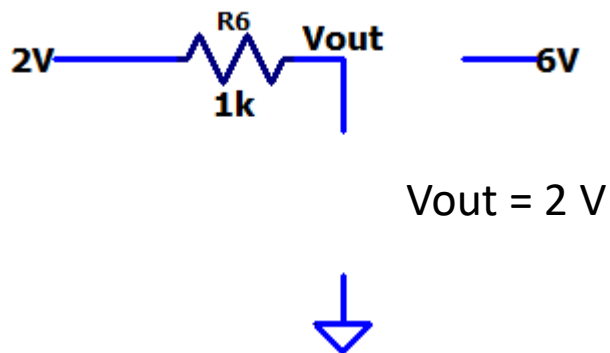

Continuação




i) Para $V_{in} > V_j + 5\text{ V}$

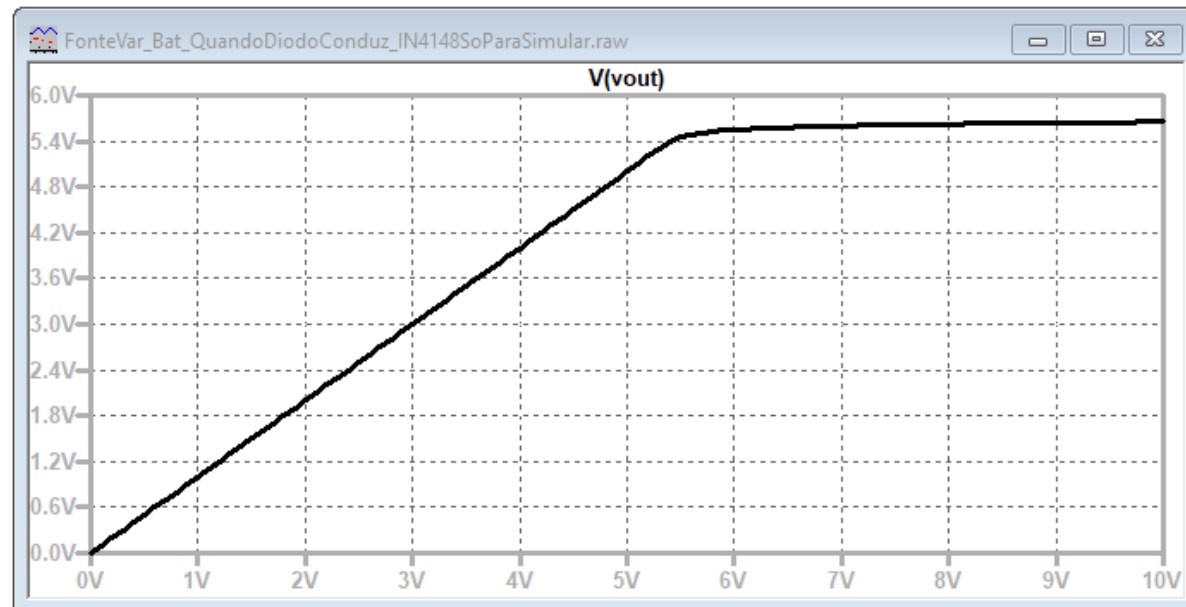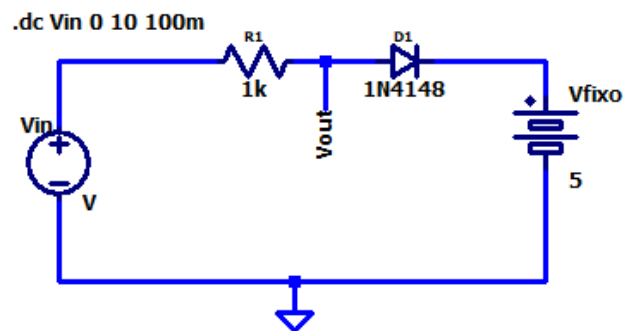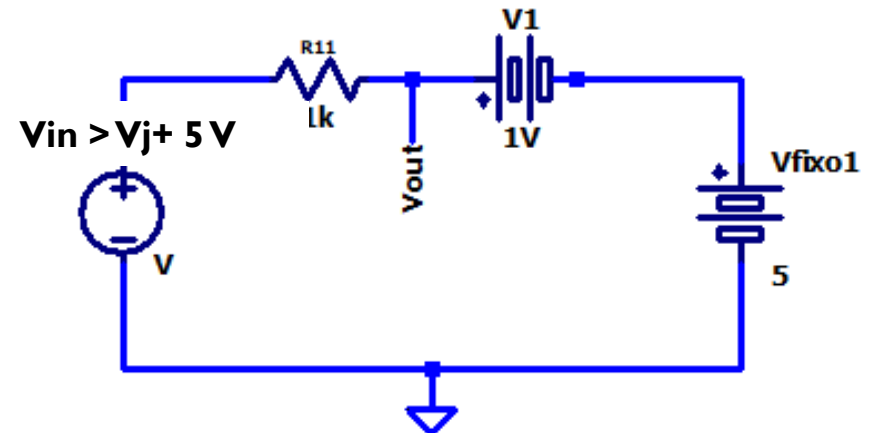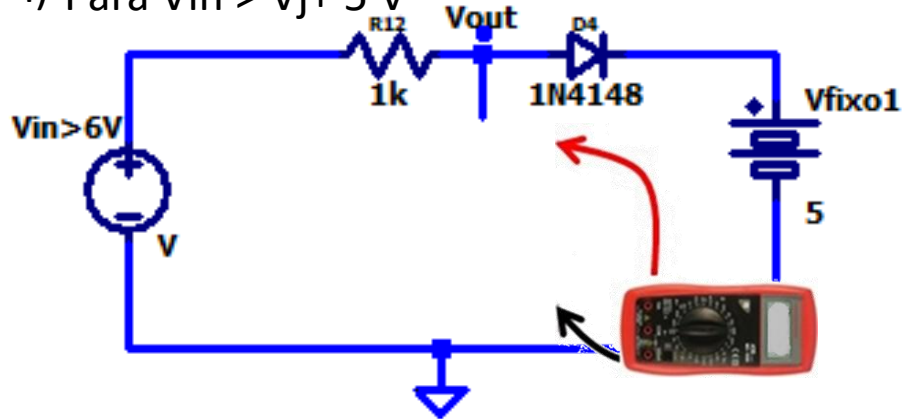


Circuito limitador com o zener

Obtenha a característica de transferência para o circuito a seguir.

$V_{Z1}/P1$, $V_{FZ1} = V_{j1}$, $V_{Z2}/P2$, $V_{FZ2} = V_{j2}$, $V_{Z1} < |V_p|$ e $V_{Z2} < |V_p|$

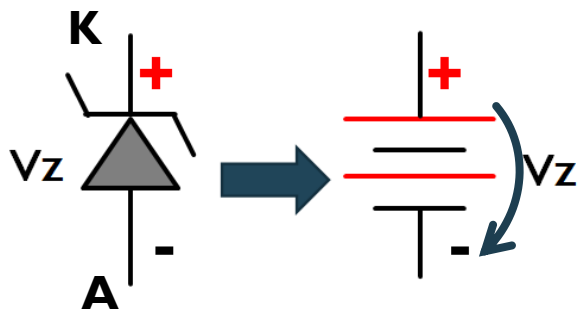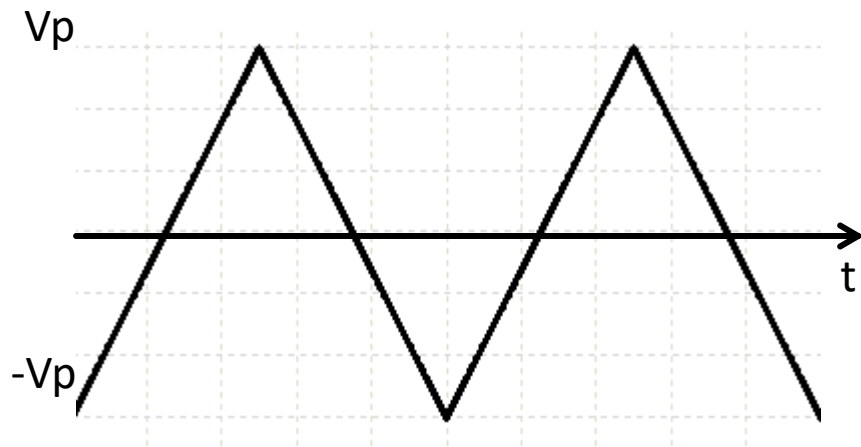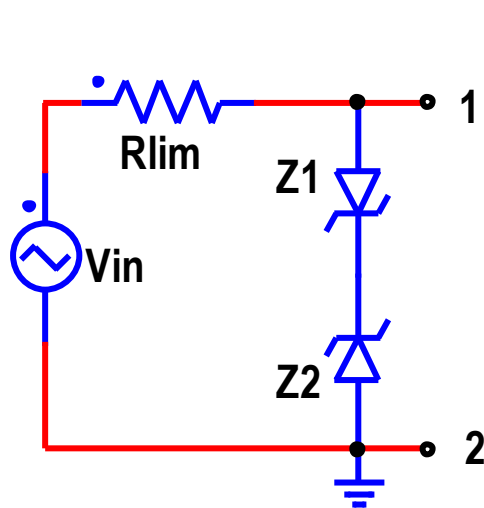



Modelo Zener

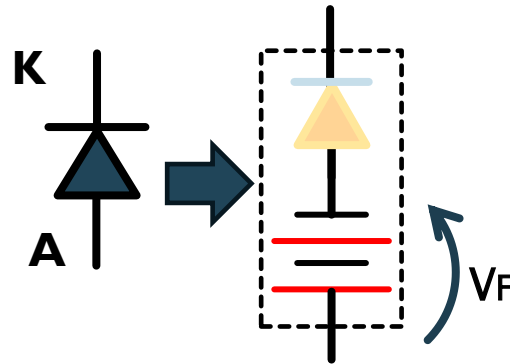

Modelo 2ª
aproximação




Circuito limitador com o zener: semiciclo positivo

$V_{z1}/P1, V_{Fz1} = V_{j1}, V_{z2}/P2, V_{Fz2} = V_{j2}, V_{z1} < |V_p|$ e $V_{z2} < |V_p|$

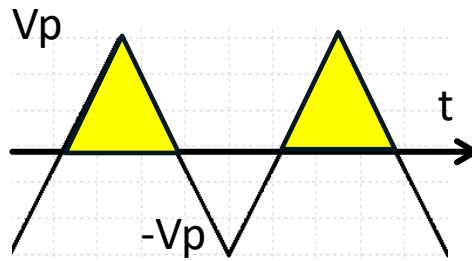
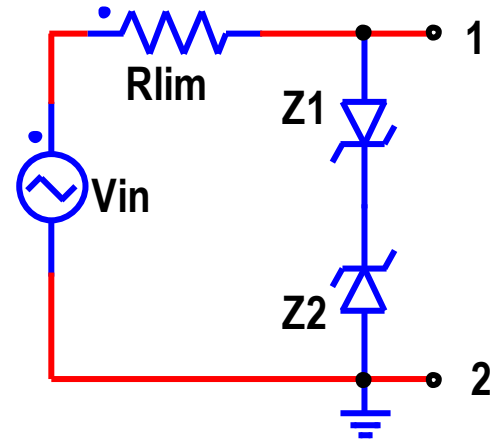


Análise semiciclo positivo:

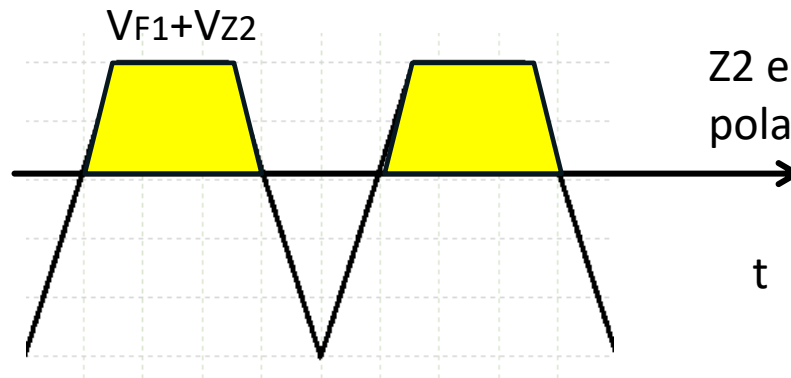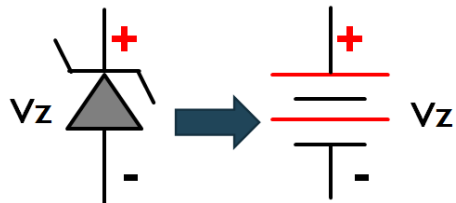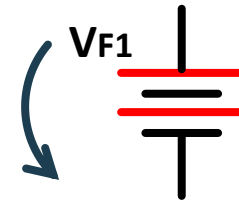Z1 está diretamente polarizado:
semelhante ao diodo $\Rightarrow V_{F1}$





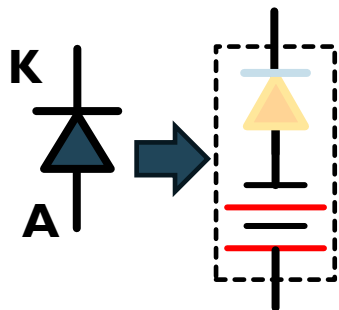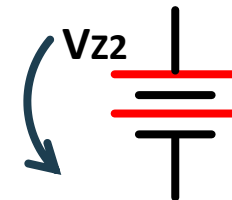Z2 está reversamente
polarizado: fonte de V_{z2} volts




Circuito limitador com o zener: semiciclo negativo





$V_{Z1}/P1, V_{FZ1}, V_{Z2}/P2, V_{FZ2}, V_{Z1} < |V_p|$ e $V_{Z2} < |V_p|$

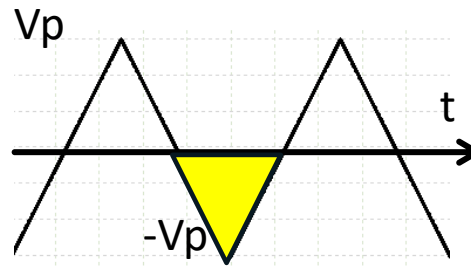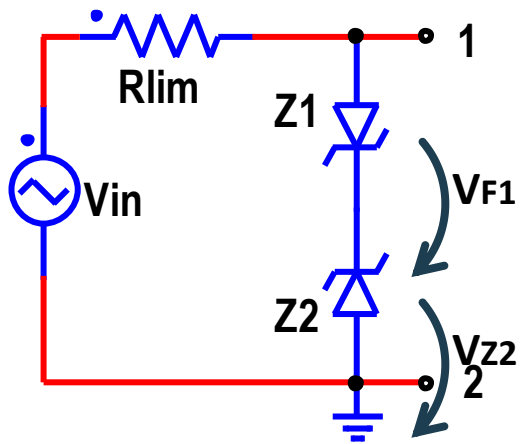

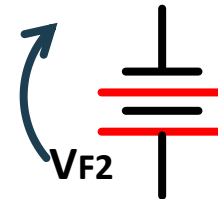Análise semiciclo negativo:
Z2 está diretamente polarizado:
semelhante ao diodo => V_{F2}



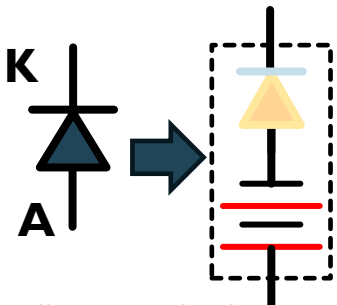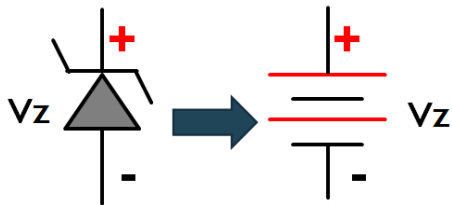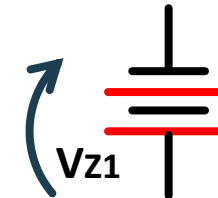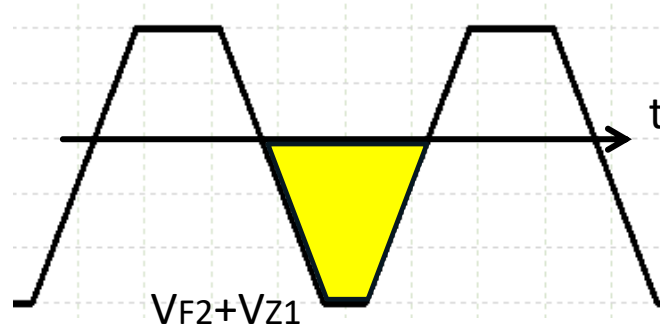
Z1 está reversamente polarizado:
fonte de V_{Z1} volts





Circuito limitador com o zener

Obtenha a característica de transferência para o circuito a seguir.

$V_{Z1}/P1$, V_{FZ1} , $V_{Z2}/P2$, V_{FZ2} , $V_{Z1} < |V_p|$ e $V_{Z2} < |V_p|$

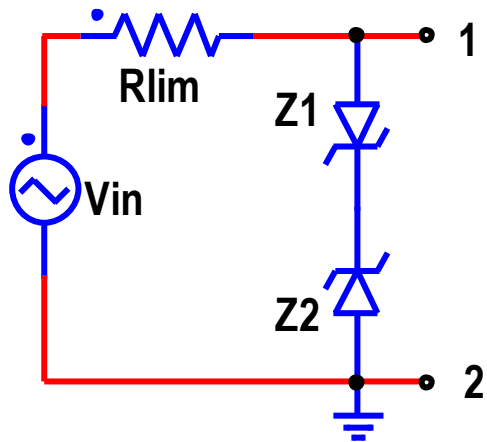

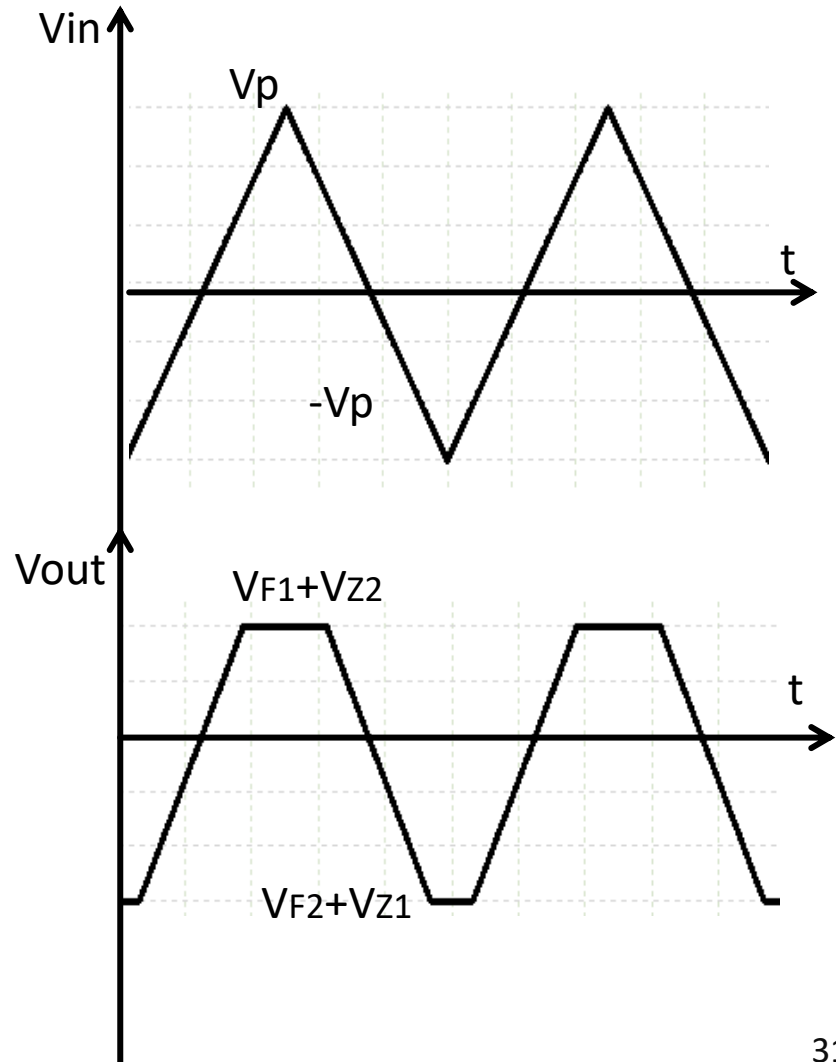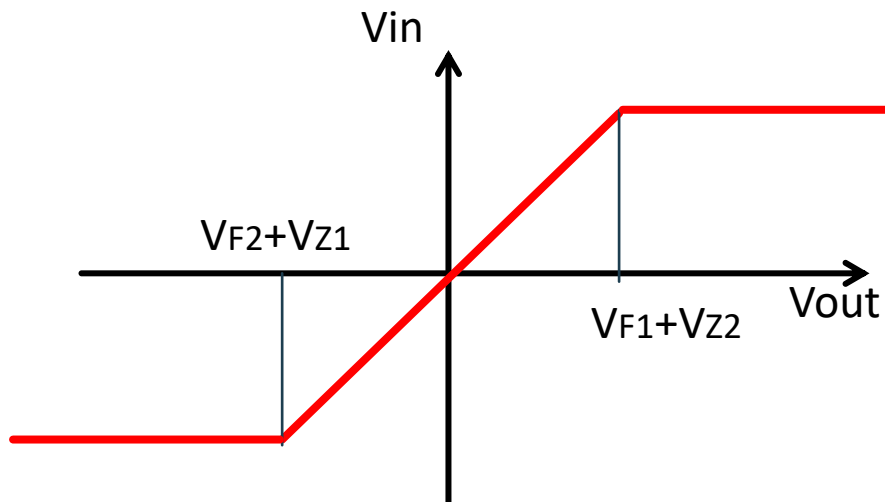Característica de transferência: $V_{out} = f(V_{in})$



Circuito limitador com o zener

Obtenha a característica de transferência e a forma de onda da saída para o circuito a seguir.
 $V_{Z1} = 5,1 \text{ V}$, $V_{FZ1} = 0,7 \text{ V}$, $V_{Z2} = 6,8 \text{ V}$, $V_{FZ2} = 0,7 \text{ V}$.

